

课程报告 2

(单/双边带调制解调系统的 Multisim 电路仿真)

班级：通信 2 班

姓名：杨承翰

学号：210210226

课程名称：课设 A 通信基础电路设计

指导教师：

日期：2023.7.16

单/双边带调制解调系统的 Multisim 电路仿真

摘要:

本文旨在分享我在学习 Multisim 电路设计软件过程中的经验与成果。通过学习基本电路、模拟乘法器和滤波器的设计，并进行实践，我成功地独立完成了双边带调制和相干解调系统以及单边带调制和相干解调系统的搭建。

我的学习过程首先着重于掌握 Multisim 的基本使用技巧，包括元件的连接和参数设置。通过多次实践操作，我逐渐掌握了电路设计的流程与原理。在此基础上，我成功实现了多种基本电路的设计，并在 Multisim 平台上进行了仿真和分析。这一过程提升了我对电路设计的理解与实践能力。

随后，我深入研究了模拟乘法器的原理与应用，并在 Multisim 中完成了相关电路的搭建。通过合理连接引脚和设置参数，我成功实现了两个输入信号的乘法运算，并进行了仿真验证。这一经历不仅加深了我对模拟乘法器的理解，也提高了我在实际工程中应用它的能力。

另外，我还学习了滤波器的设计与应用。利用 Multisim 平台提供的滤波器模型与工具，我成功设计了低通滤波器和高通滤波器，并进行了仿真测试。这为后续调制解调系统的搭建奠定了坚实的基础。

在 Multisim 中独立完成了双边带调制和相干解调系统以及单边带调制和相干解调系统的搭建。我综合运用之前学习到的基本电路、模拟乘法器和滤波器的知识，并根据系统要求正确安装和连接各个模块。通过仿真和实验，我验证了系统的有效性和正常工作。这一成果不仅提升了我的电路设计技能，也为我今后在相关领域的学习和研究提供了宝贵的经验。

关键词：双边带调制，单边带调制，相干解调。。。

1 本次课程的目的和意义

一、实验目的

1. 理解双边带调制和相干解调的原理：通过该实验，研究人员可以深入学习双边带调制和相干解调技术的原理，包括调制原理、解调原理以及其在通信系统中的应用。
2. 掌握 Multisim 软件的使用技巧：Multisim 是一款功能强大的电路仿真软件，通过使用 Multisim 进行信号源电路仿真、频谱分析和滤波器电路设计与仿真，研究人员可以熟悉 Multisim 的功能和操作方法，提高仿真模型的准确性和可靠性。
3. 验证系统性能与优化设计：通过 Multisim 软件进行系统的设计和仿真，研究人员可以验证双边带调制和相干解调系统、单边带调制和相干解调系统的性能与可靠性，并通过参数调整和优化电路设计，提高系统的性能指标和效率。

二、实验意义

1. 提高仿真技能与系统设计能力：通过 Multisim 软件的应用，研究人员可以掌握先进的仿真技能，提高电路设计与系统仿真的能力，并通过实验验证系统性能与优化设计。
2. 推动学术研究与技术发展：该实验为相关领域的研究人员提供了一个平台，促进了对双边带调制和相干解调技术的研究。通过实验验证与仿真模型的优化，可以进一步改进算法、优化电路设计，推动相关学科的发展与创新。
3. 提高教育与培训质量：该实验可作为电子工程专业的教育与培训内容，帮助学生和工程师们深入理解双边带调制和相干解调的原理与应用，提高他们的实践能力和解决问题的能力。

2 课程设计任务及要求

(1) 基本电路模块搭建和测试

搭建系统所需的基本电路模块，包括加法电路、反相电路、放大电路、对数电路、指数电路等；通过伏安特性分析上述电路的实现原理。

(2) 模拟乘法器的电路搭建和测试

利用基础电路模块或专用芯片搭建模拟乘法器电路，并分析其输入输出关系。

(3) 模拟滤波器的电路搭建和频率响应分析

提供至少三种模拟滤波器的电路设计，分析其频率响应，并与仿真电路的频率响应进行对比。

(4) 双边带调制和相干解调系统的电路搭建

选择一组合理的滤波器及相关系数，搭建双边带调制解调系统。

(5) 单边带调制和相干解调系统的电路搭建

选择一组合理的滤波器及相关系数，搭建单边带调制解调系统。

3 设计方案及论证

3.1 基本电路模块搭建

搭建系统所需的基本电路模块，包括加法电路、反相电路、放大电路、对数电路、指数电路等；通过伏安特性分析上述电路的实现原理。

应包含电路图、核心参数设置截图、关键节点的波形图及**原理分析**（很重要）；
调整元件参数（如电阻、电容值），观察电路输出波形变化，并解释其原因。

原理分析

加法电路：

加法电路可以将两个或多个输入信号相加得到一个输出信号。使用运算放大器实现加法电路时，可以将输入信号通过电阻分接到运算放大器的反向输入端，然后将各个输入信号通过相应的电阻连接到反向输入端，最后将输出信号通过输出反馈连接到反向输入端。这样，通过运算放大器的放大特性和反馈机制，可以得到多个输入信号的加法结果。

反相电路：

反相电路可以将输入信号的相位反转 180 度，即输出信号与输入信号同频率但相位相反。使用运算放大器实现反相电路时，将输入信号通过电阻连接到运算放大器的反向输入端，并且将输出信号通过负反馈连接到反向输入端。这样，运算放大器的放大特性可以使得输出信号与输入信号具有相反的相位。

放大电路：

放大电路可以对输入信号进行放大处理，使得输出信号的幅度增大。使用运算放大器实现放大电路时，将输入信号通过电阻连接到运算放大器的反向输入端，并且将输出信号通过负反馈连接到反向输入端。通过调整电阻值，可以控制运算放大器的增益，从而实现对输入信号的放大处理。



对数电路：

对数电路可以将输入信号的幅度转换为与其对数成比例的输出信号。使用运算放大器实现对数电路时，将输入信号通过电阻与二极管串联接到运算放大器的反向输入端，然后将输出信号通过负反馈连接到反向输入端。通过调整电阻和二极管参数，可以实现对输入信号的对数变换。

指数电路：

指数电路可以将输入信号的幅度转换为与其指数成比例的输出信号。使用运算放大器实现指数电路时，将输入信号通过电流源输入到运算放大器的反向输入端，同时将输出信号通过负反馈连接到反向输入端。通过调整电流源和负反馈参数，可以实现对输入信号的指数变换。

加法电路

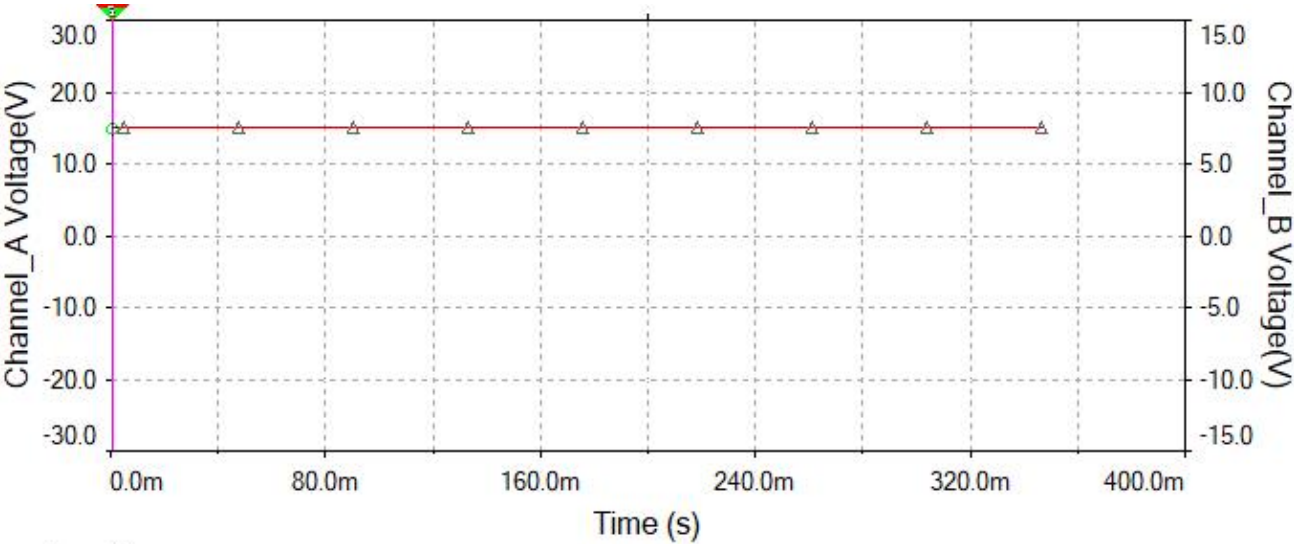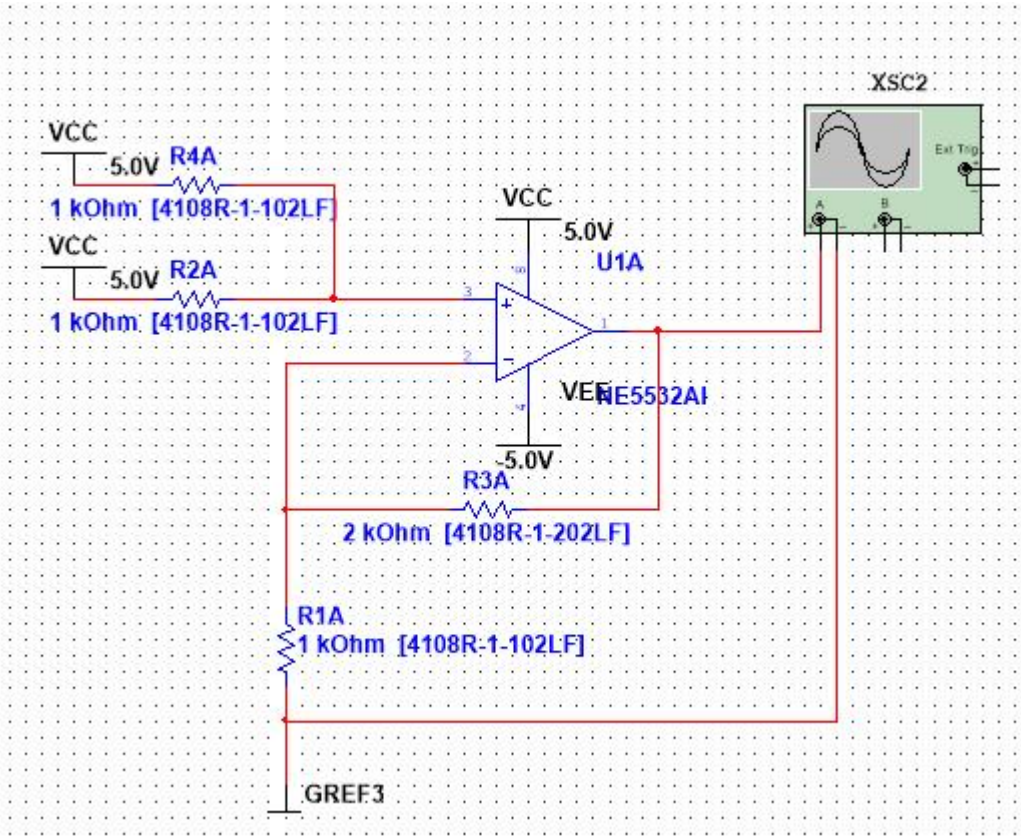

Channel A

Time	Channel_A
0.000 s	15.001 V
0.000 s	15.001 V
0.000 s	0.000 V

根据“虚断”原则可知，通过R1与R4的电流相等，所以得到：

$$\frac{U_n - 0}{R_1} = \frac{U_o - U_n}{R_4}$$



根据“虚断”原则可知，通过R2与R3的电流相等，所以得到：

$$\frac{U_{i1} - U_p}{R_2} + \frac{U_{i2} - U_p}{R_3} = 0$$

根据“虚短”原则可知，P点和N点电势相等，即 $U_p = U_n$ 。综合可得：

$$U_o = \frac{R_1 + R_4}{R_1} (R_2 // R_3) \left(\frac{U_{i1}}{R_2} + \frac{U_{i2}}{R_3} \right)$$

反相电路

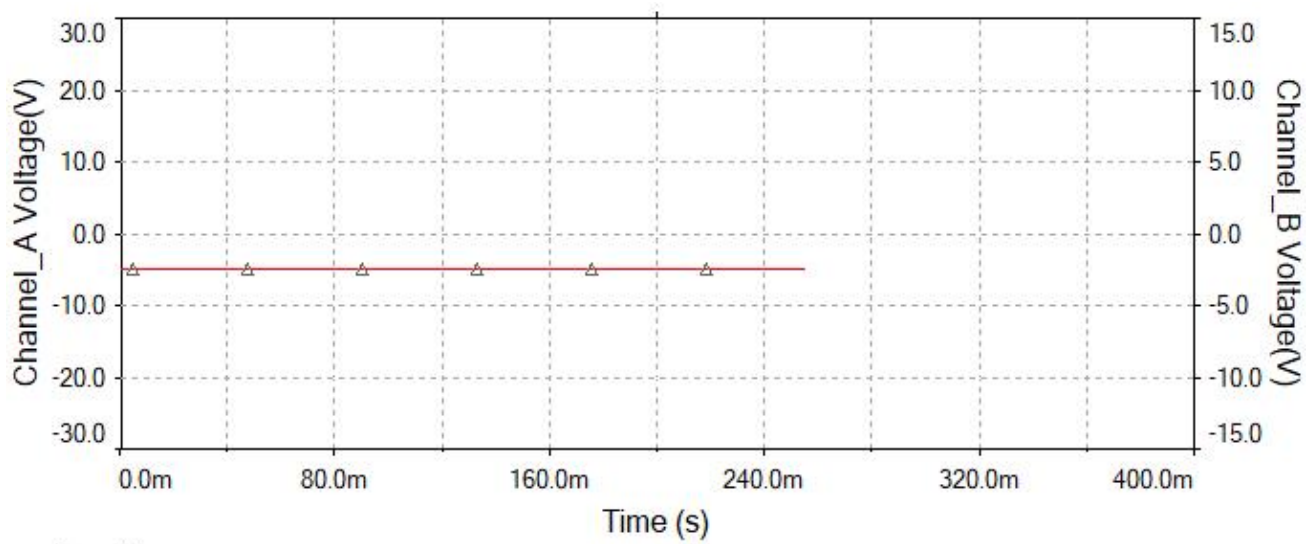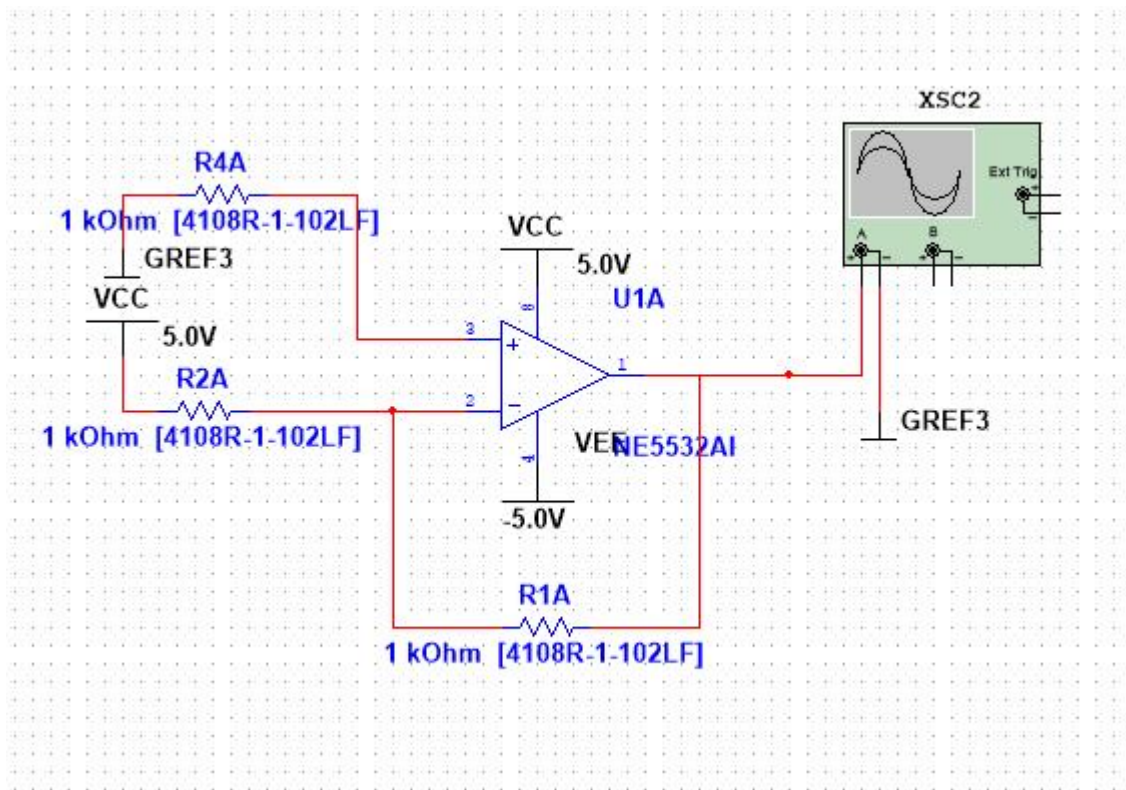

Time	Channel_A	C
0.000 s	-4.999 V	
0.000 s	-4.999 V	
0.000 s	0.000 V	

根据“**虚断**”和“**虚短**”原则可知，P点和N点电势相等且为零，即：



$$U_n = U_p = 0$$

$$\frac{U_i - U_n}{R_2} = \frac{U_n - U_o}{R_4}$$

由此可得：

$$\underline{U_o} = -U_i * A$$

放大电路

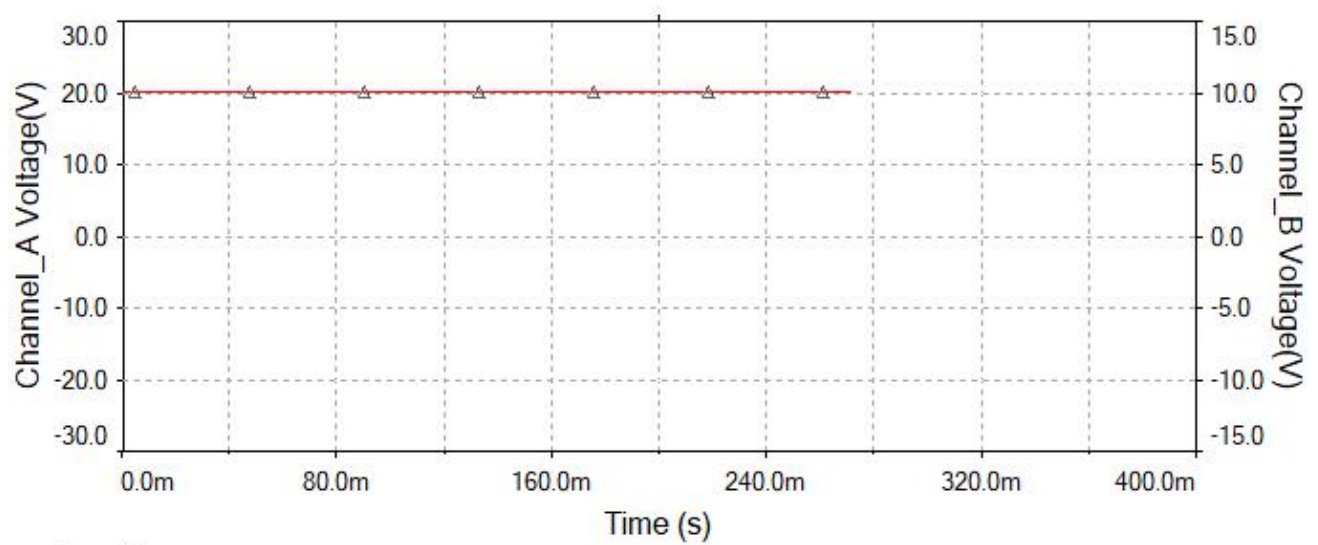
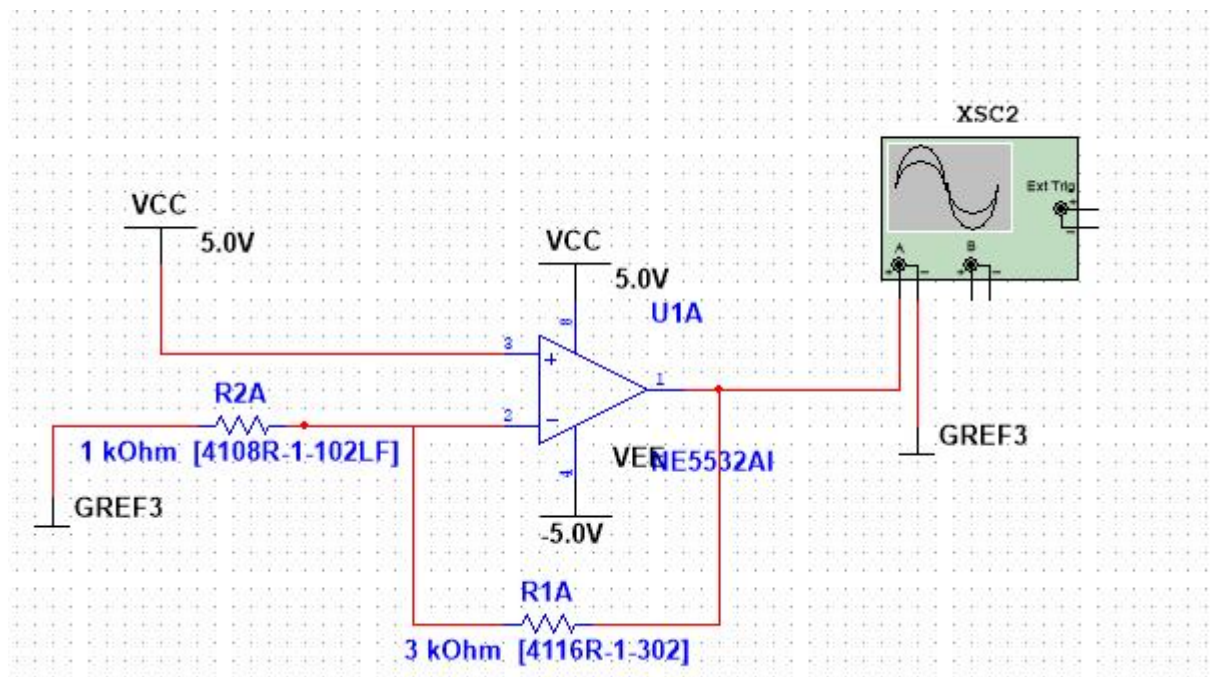


Channel A

Time	Channel_A
0.000 s	20.002 V
0.000 s	20.002 V
0.000 s	0.000 V

$$U_o = \frac{R_2 + R_1}{R_2} U_i$$


对数电路

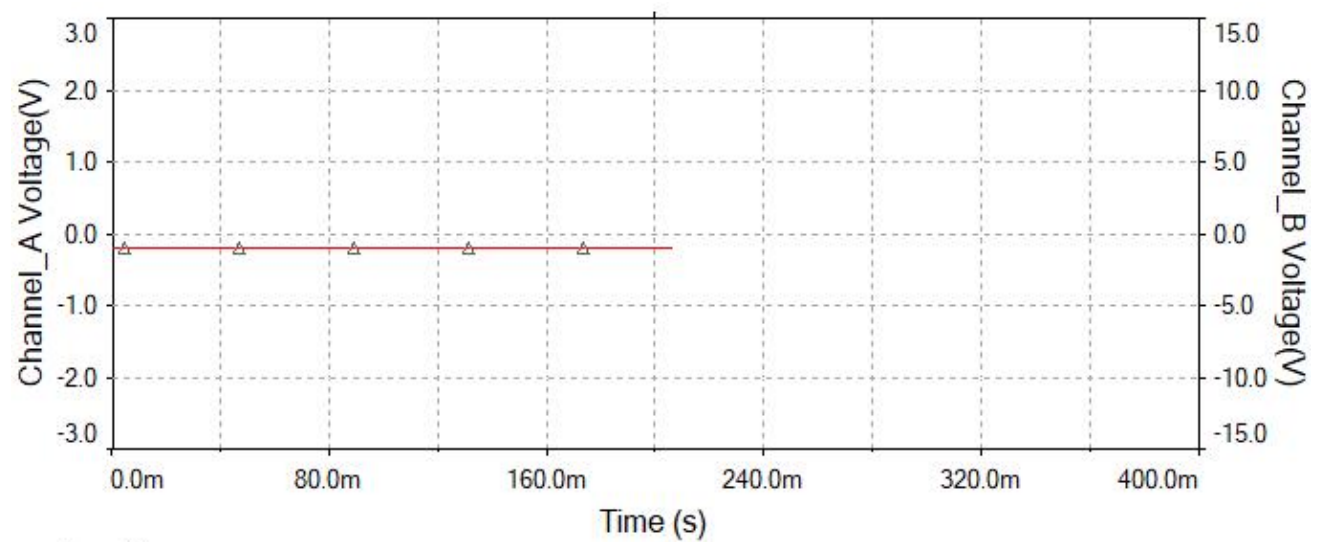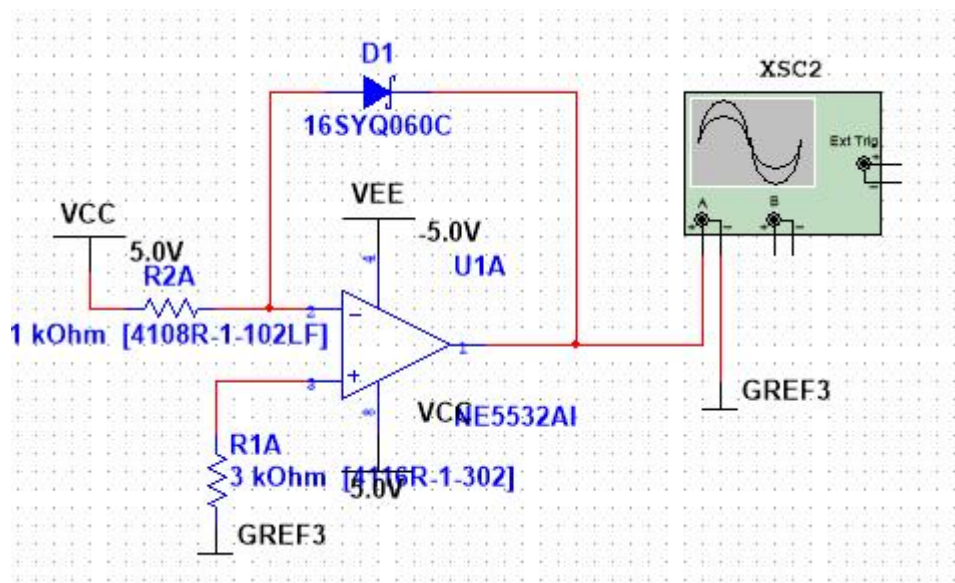

Channel A

Time	Channel_A
180.000 ms	-213.885 mV
180.000 ms	-213.885 mV
0.000 s	0.000 V


二极管特性



$$i_D = I_s e^{v_D/V_T}$$

$$v_D = V_T \ln \frac{i_D}{I_s}$$



N点分析同上



$$i_D = i_R = \frac{V_i}{R}$$

$$V_o = -v_D = -V_T \ln \frac{V_i}{RI_s}$$

指数电路

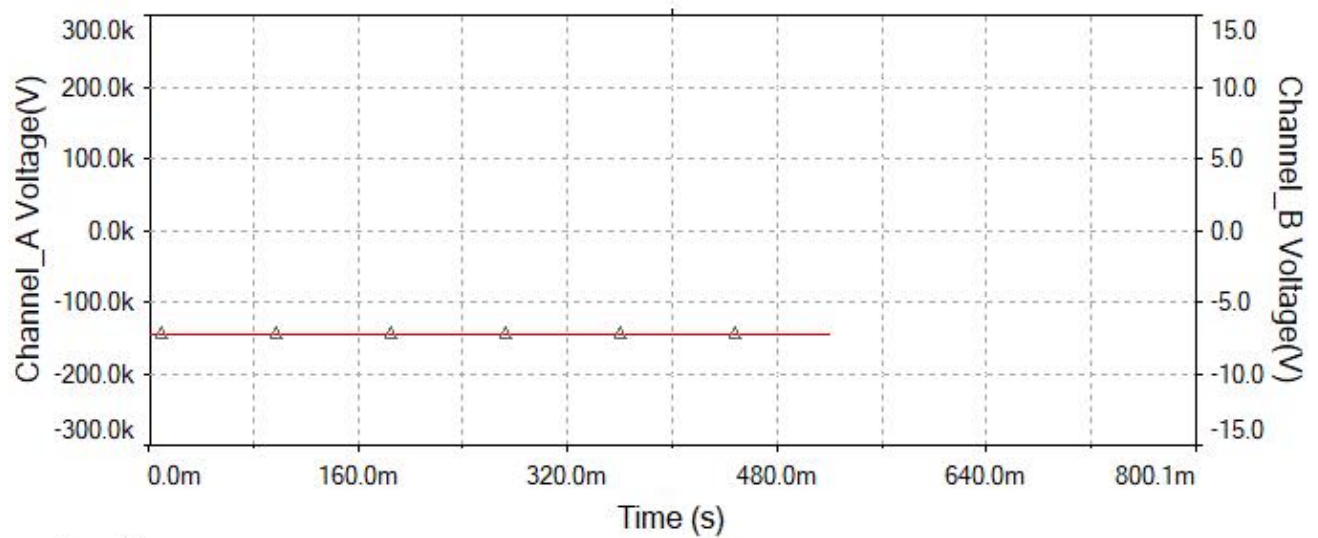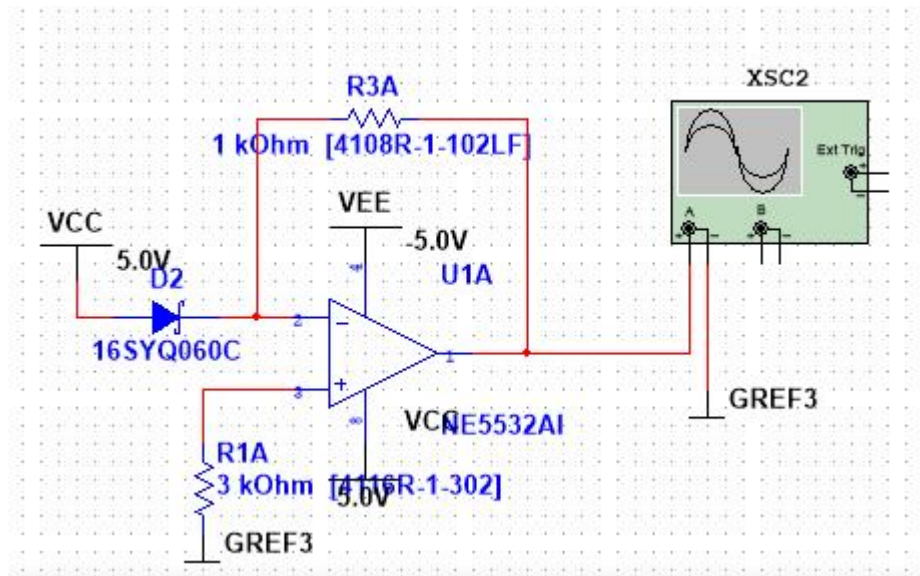

 ☒ Channel A

Time	Channel_A
450.020 ms	-145.163 kV
450.020 ms	-145.163 kV
0.000 s	0.000 V

1、指数电路和对数电路输入信号都必须大于0，非常重要！

通常在Function Generator里面增加一个直流偏置（offset）来抬高信号幅度，例如 $-1V \sim 1V$ 的正弦信号，可以加一个大于1V的直流偏置。

2、对数电路，缩小R可增大输出信号（建议采用1K~20K欧姆的电阻）；指数电路，增大R可增大输出信号（为避免输出过大，可采用1~10欧姆的小电阻）。

特别注意：指数和对数电路输出的信号都是反相信号，即输出 $-\log(x)$ 和 $-\exp(x)$ 。因此，构建模拟乘法器的时候，需要在指数电路之前先进行反相操作，即：**对数相加→反相→指数**

重点验收内容：设置不同的参数，演示和解释电路的输出结果。

3.2 模拟乘法器的电路搭建和测试

利用基础模块搭建模拟乘法器电路，并观察其输入输出关系；
利用专业芯片搭建模拟乘法器电路，并观察其输入输出关系。
应包含电路图、核心参数设置截图、关键节点的波形图及**原理分析**（很重要）；

原理分析

方案 1：使用专业乘法器芯片搭建模拟乘法器电路

- 原理：专业乘法器芯片是一种模拟电路，能够实现两个输入信号的乘法运算。它通过使用差分放大器和电流源来控制电流的分配和放大，从而实现两个信号的乘法运算。

- 搭建方法：选择一款专业乘法器芯片，如 AD633，根据其提供的引脚功能连接电路。一般来说，该芯片的引脚包括两个输入端、两个输出端和供电及参考电压引脚。需要根据具体型号查找并按照其规格书进行正确的连接。

- 工作原理：当两个输入信号分别加到芯片的两个输入端时，乘法器芯片通过其内部的差分放大器将这两个输入信号进行放大，并用电流源控制电流的分配，最终形成一个与两个输入信号的乘积成正比的输出信号。

方案 2：使用对数电路、加法电路和指数电路搭建模拟乘法器电路



- 原理：这种方法利用了对数函数的性质，将待乘的两个信号转化为对数形式，再进行相应的加法和指数运算得到结果。通过这种方式，可以实现模拟乘法的功能。


- 搭建方法：使用两个对数电路将待乘的两个信号转换为对数形式，然后将两个对数信号输入到一个加法电路中，得到它们的和。最后，将和的输出信号输入到一个指数电路中，将其重新转换为线性域的信号，得到最终的乘积结果。

- 工作原理：对数电路将输入信号转换为对数形式，由于对数函数的特性，相加后的对数信号等于对应原始信号的乘积。因此，加法电路将两个对数信号进行相加，得到对应乘积的对数形式。最后，指数电路将对数信号重新转换为线性域的信号，获得最终的乘积结果。


这两种方案都可用于模拟乘法器电路的搭建。选择哪种方案取决于具体的需求和资源条件。专业乘法器芯片通常更直接和简便，而使用对数电路、加法电路和指数电路搭建的电路在某些特定场景下可能更灵活和可调节。


基础模块搭建模拟乘法器电路

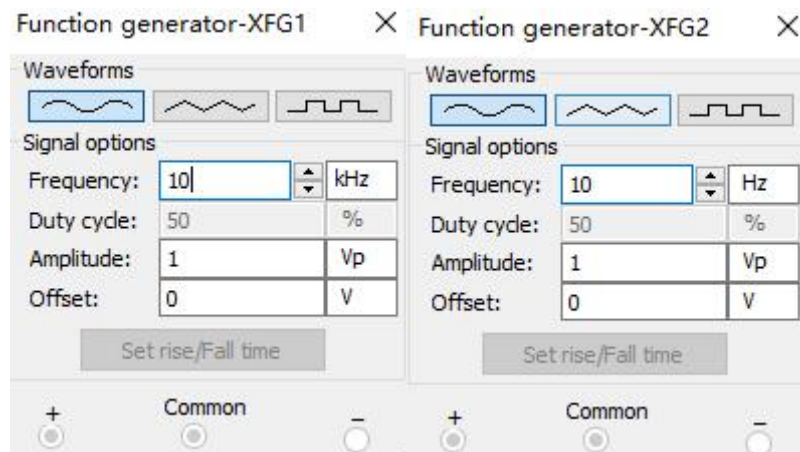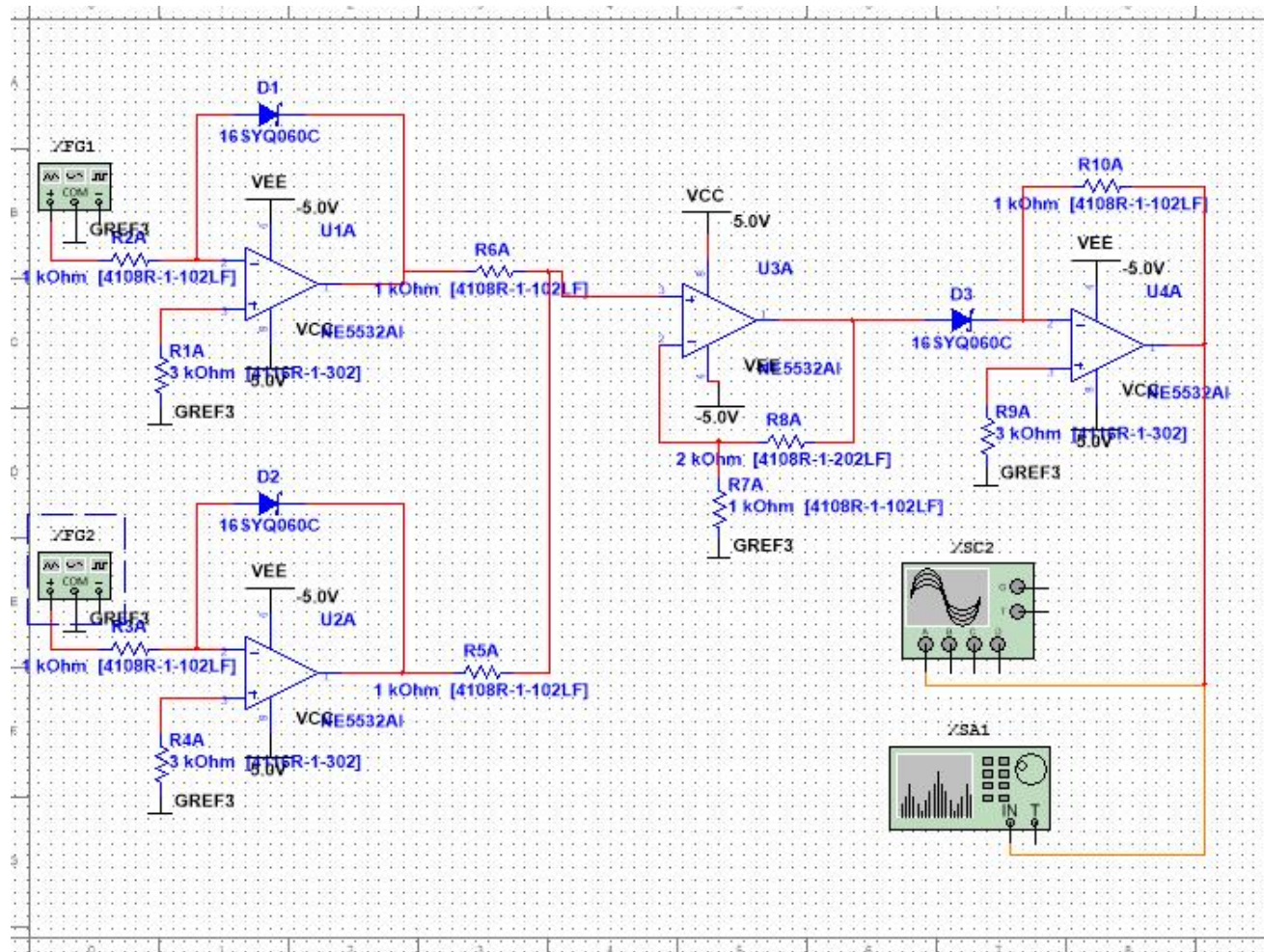

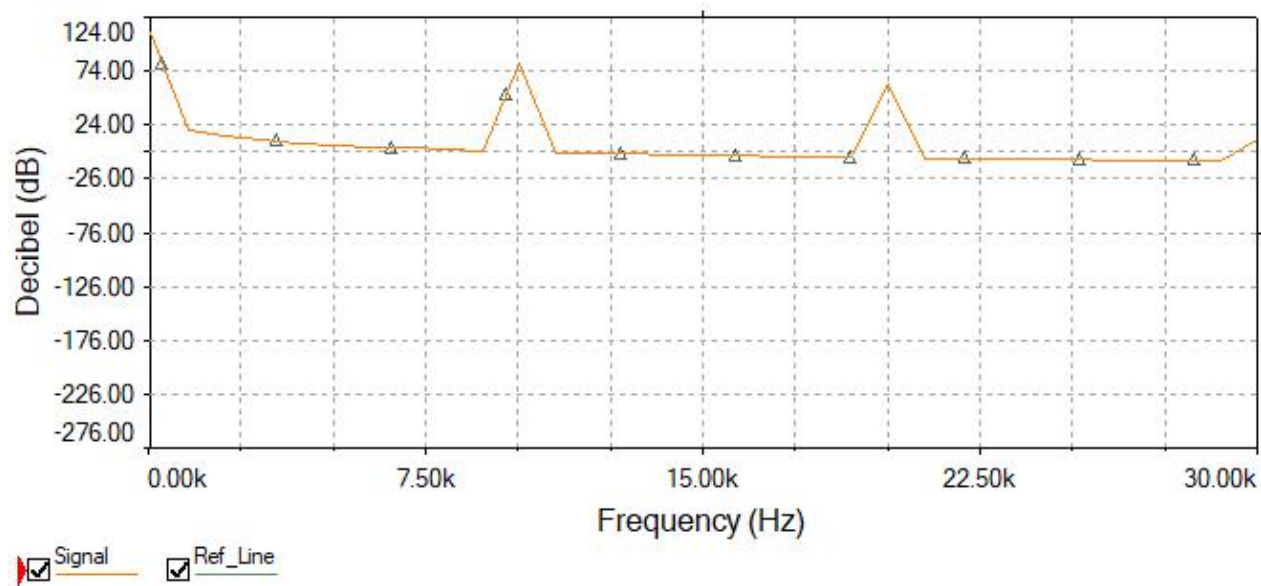

专业芯片搭建模拟乘法器电路

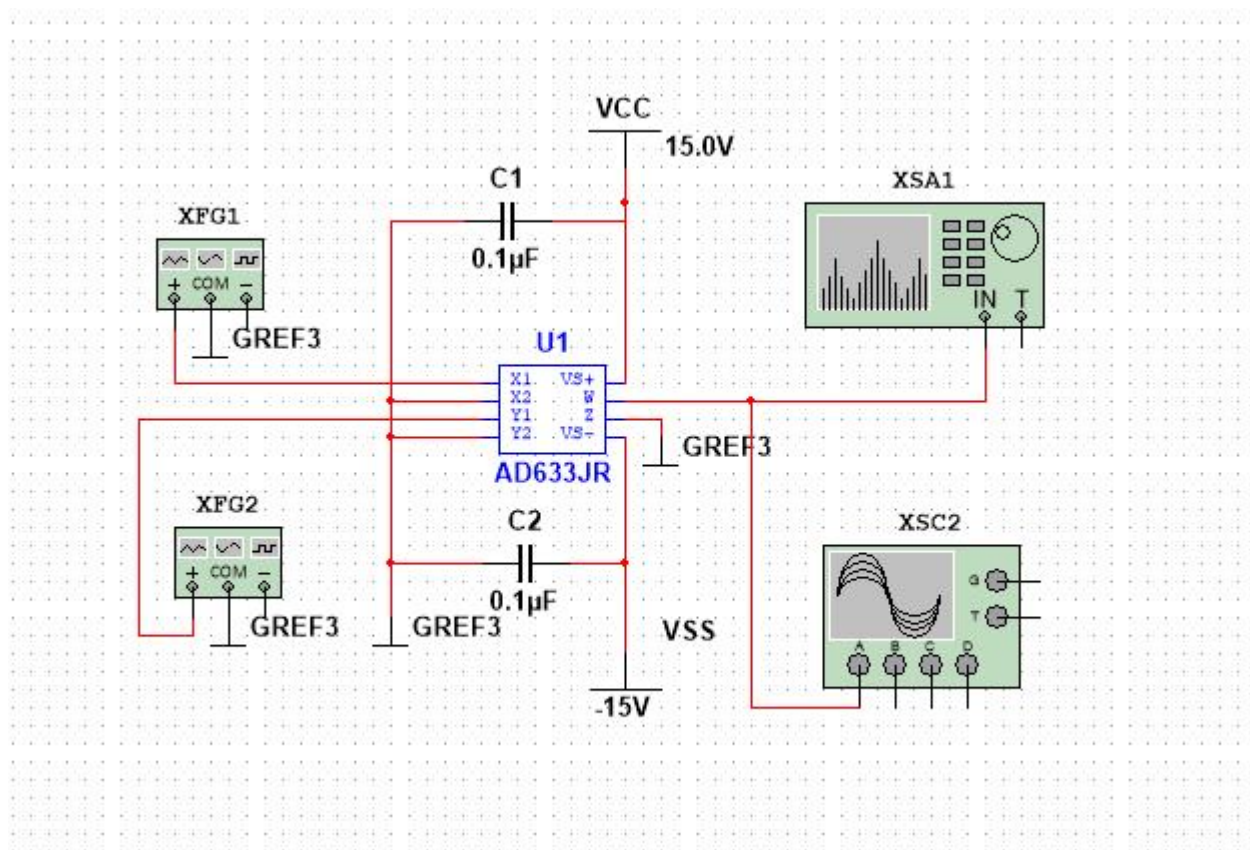

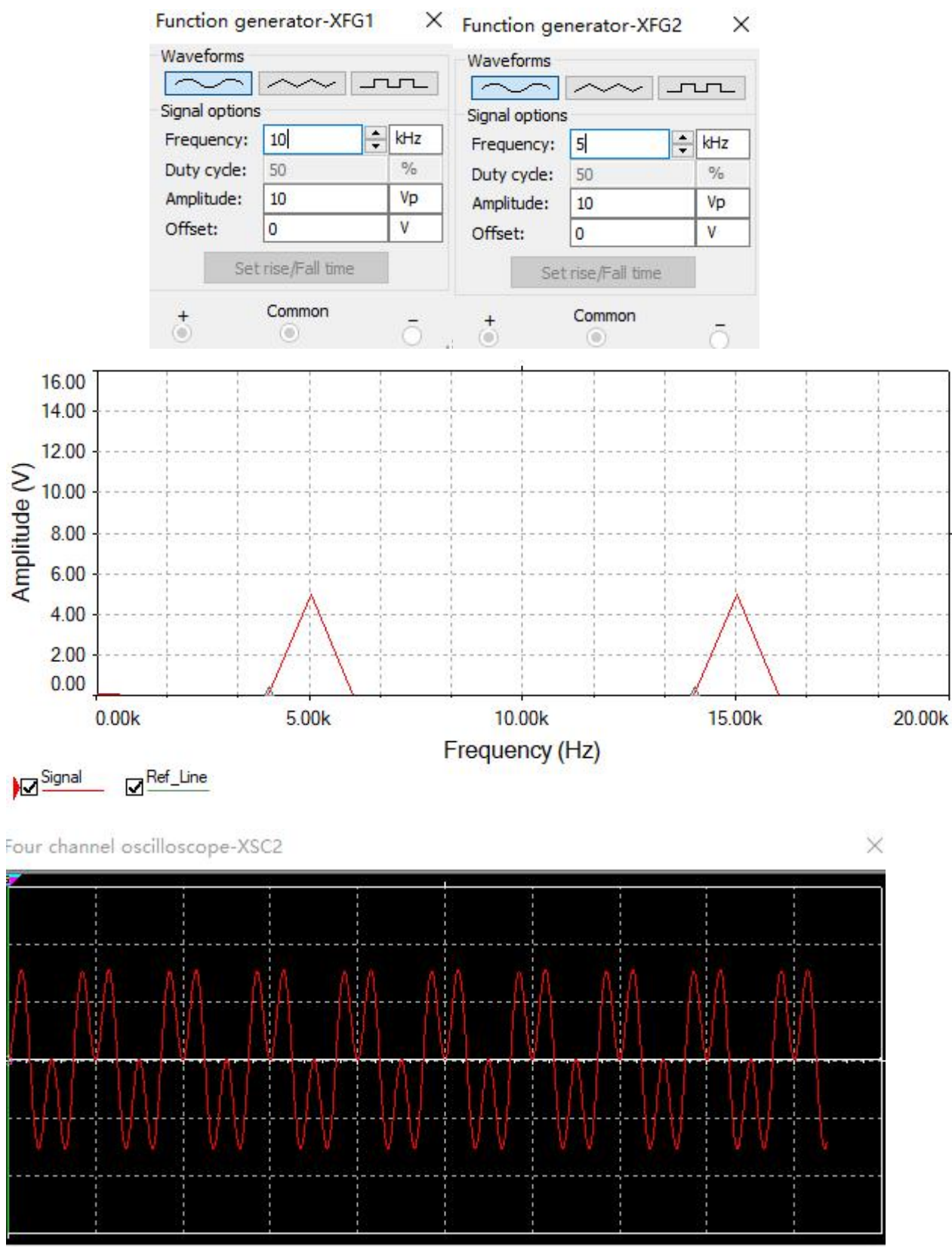

重点验收内容：演示和解释基于 AD633 芯片的乘法器的输出结果。模拟乘法器的原理框图正确即可，对输出结果不做特别要求。

3.3 模拟滤波器的使用和频率响应分析

提供至少三种模拟滤波器的电路设计方案，分析其频率响应特性，并与实际电路的频率响应进行对比。

应包含原理图、核心参数设置截图、关键节点的波形图及**原理分析**（很重要）；

调整元件参数（如电阻、电容值），观察电路输出波形变化，进而分析滤波器频率响应的变化，并解释其原因。

原理分析

1. 一阶无源低通滤波器：

一阶无源低通滤波器是一种简单的低通滤波器，由一个电阻和一个电容组成。其原理是通过电容和电阻的串联，在输入信号和地之间形成一个低通滤波器，使得高频信号被抑制，而低频信号通过。具体电路连接方式为将电阻与电容串联，然后将输入信号接到电阻和电容的连接点，最后从电容的另一端获取输出信号。

2. 二阶无源低通滤波器：

二阶无源低通滤波器是由两个等一阶无源低通滤波器级联组成的滤波器。该滤波器的原理是通过级联的电容和电阻组合来进一步抑制高频信号。具体电路连接方式为将第一个等一阶无源低通滤波器的输出信号接到第二个等一阶无源低通滤波器的输入端，然后从第二个滤波器的输出端获取输出信号。

3. 一阶有源低通滤波器：

一阶有源低通滤波器是使用运算放大器实现的低通滤波器。它通过在运算放大器的反馈回路中引入电容来实现滤波功能。具体电路连接方式为将输入信号经过一个电容耦合到运算放大器的非反向输入端，然后在运算放大器的反馈回路中引入一个电阻，同时将输出信号取自运算放大器的输出端。通过调整电容和电阻的数值，可以实现不同的截止频率和增益。



4. 二阶有源低通滤波器：

二阶有源低通滤波器是由两个一阶有源低通滤波器级联组成的滤波器。它可以实现更陡峭的滤波特性和更高的截止频率。具体电路连接方式为将第一个一阶有源低通滤波器的输出信号接到第二个一阶有源低通滤波器的输入端，然后从第二个滤波器的输出端获取输出信号。



5. 二阶压控电压源低通滤波器：

二阶压控电压源低通滤波器是一种基于运算放大器和压控电压源的滤波器。通过在运算放大器的反馈回路中引入压控电压源，可以调节其截止频率。具体电路连接方式为将输入信号与压控电压源相乘后耦合到运算放大器的非反向输入端，然后在运算放大器的反馈回路中引入一个电容和一个电阻，同时将输出信号取自运算放大器的输出端。通过调节压控电压源的电压，可以改变滤波器的截止频率。



一阶无源滤波器

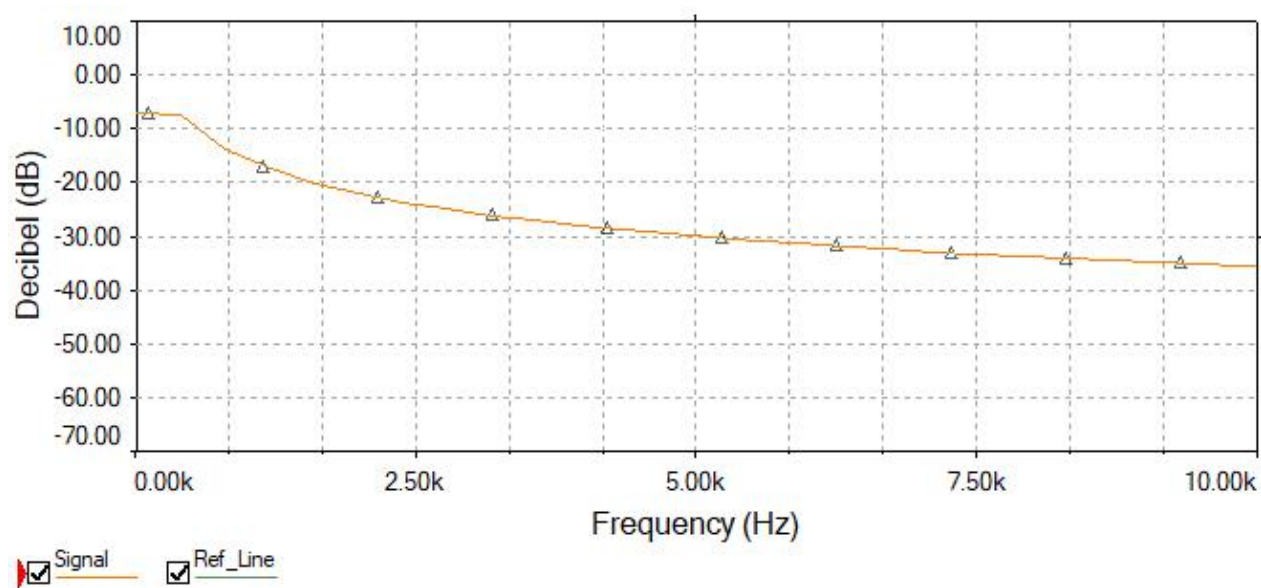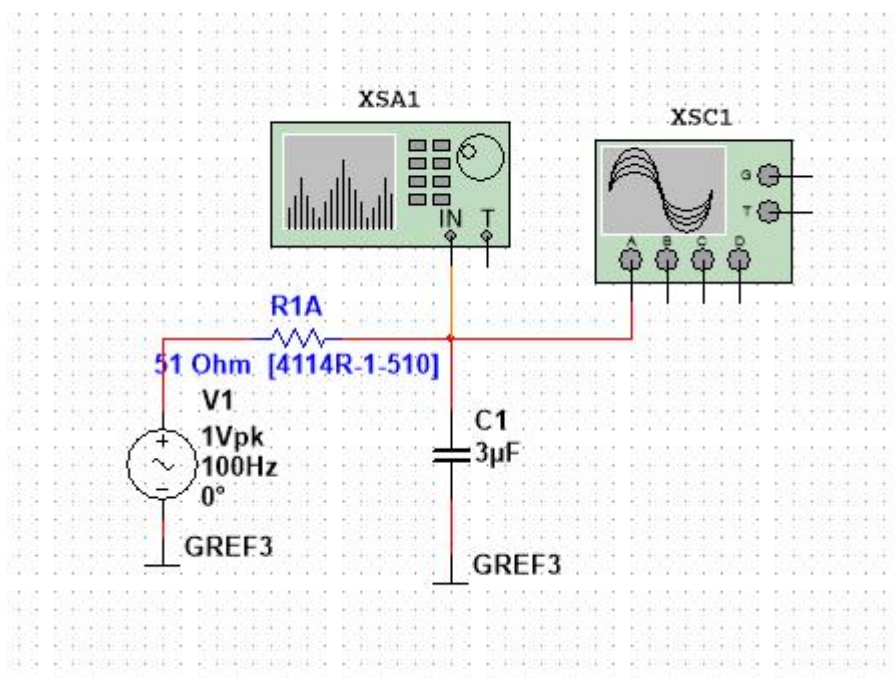



二阶无源滤波器

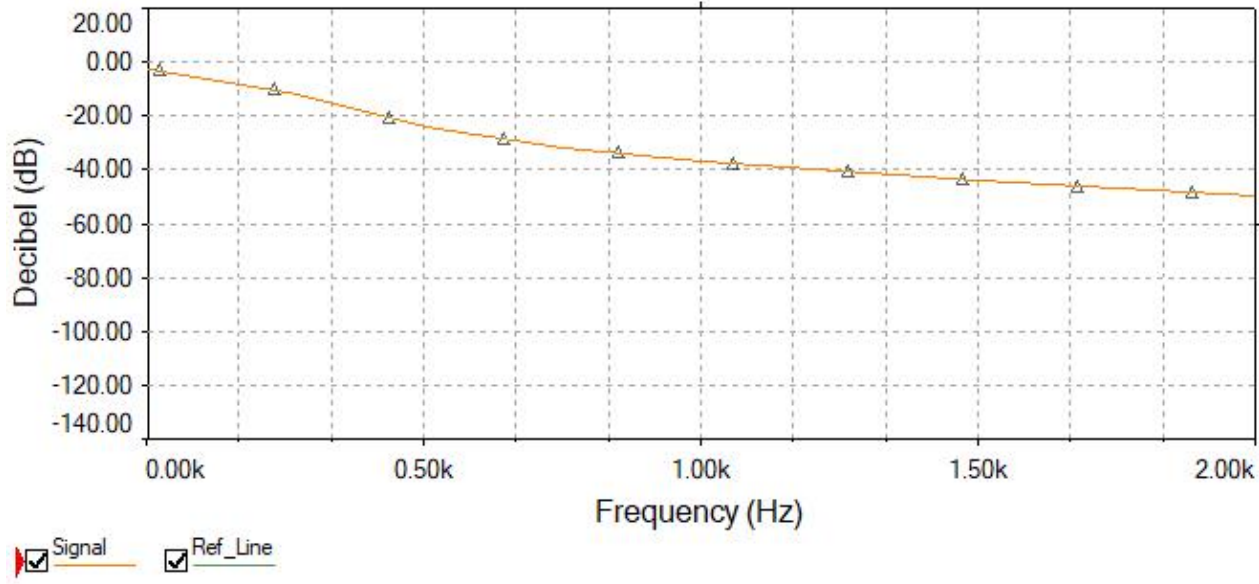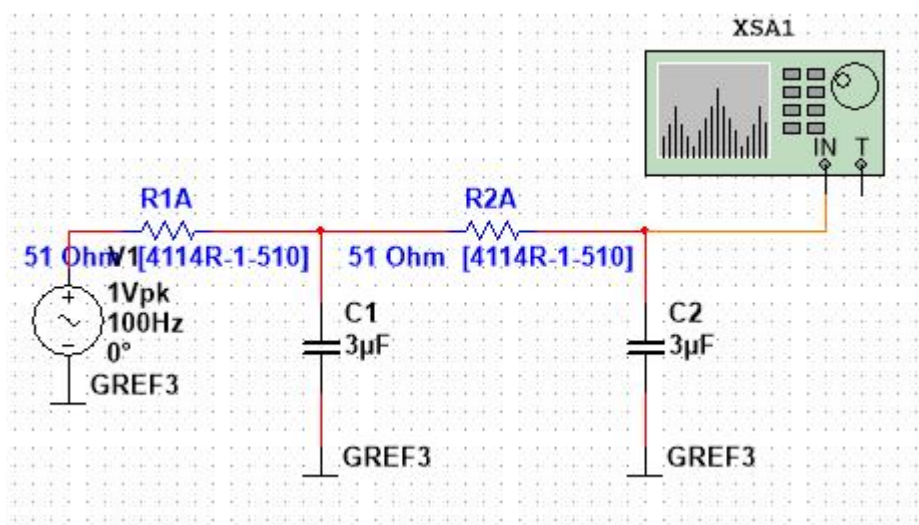

一阶有源滤波器

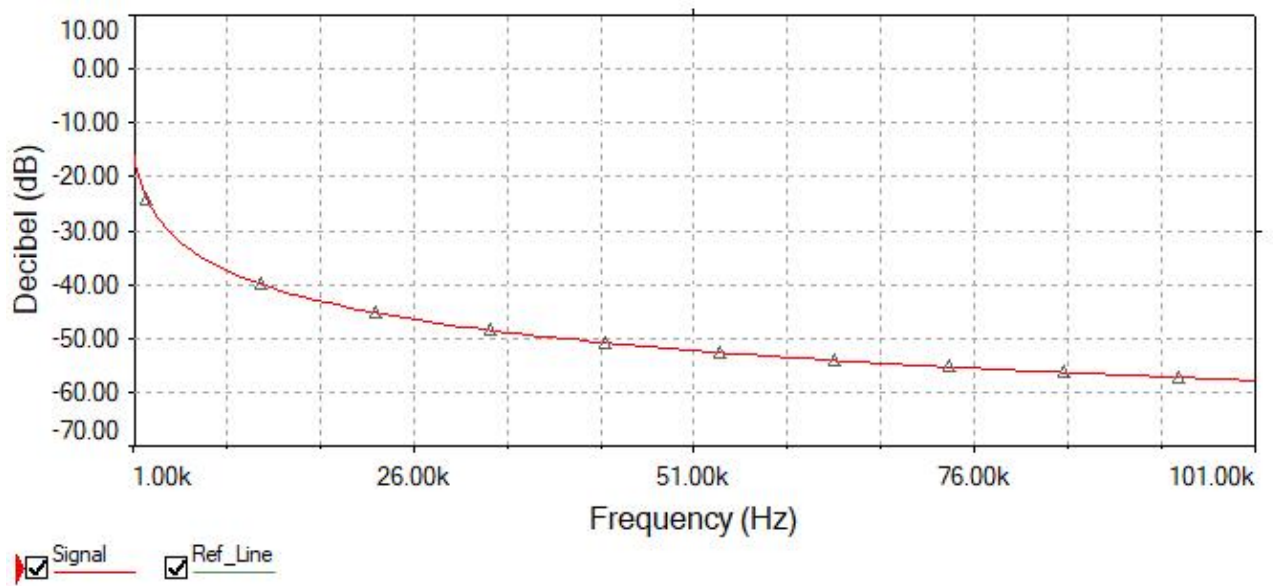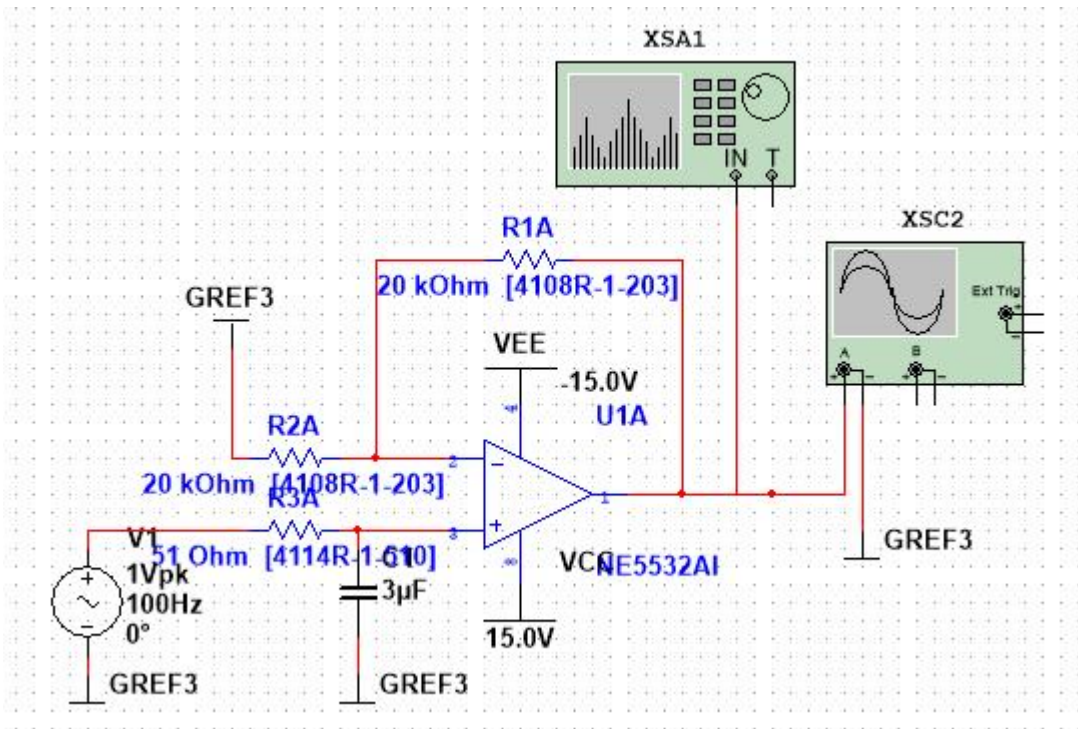

二阶有源滤波器

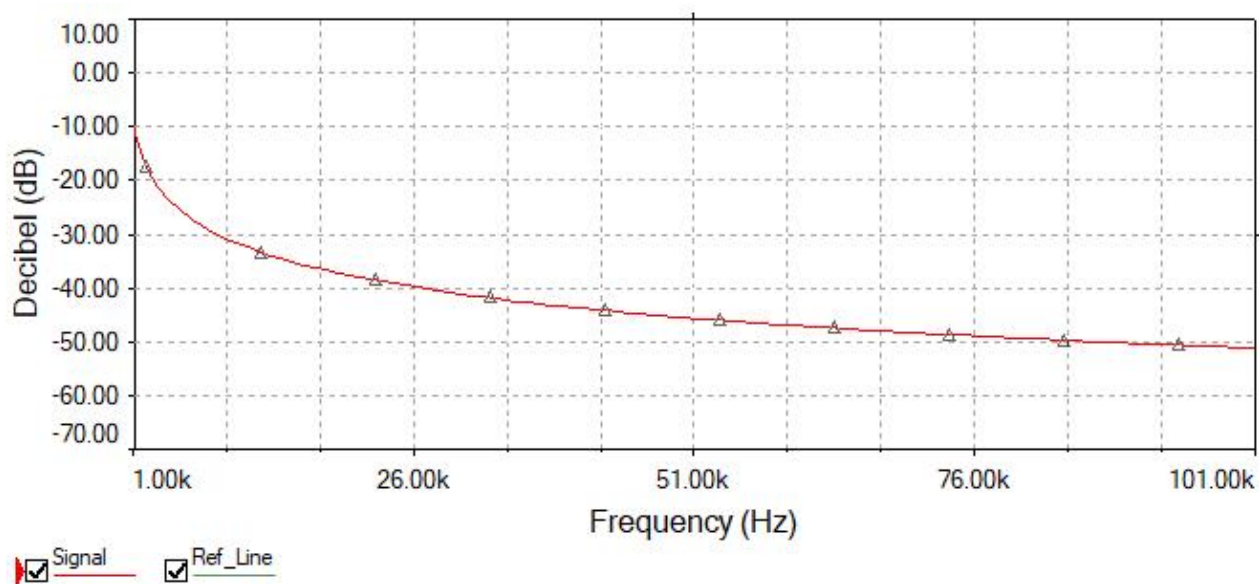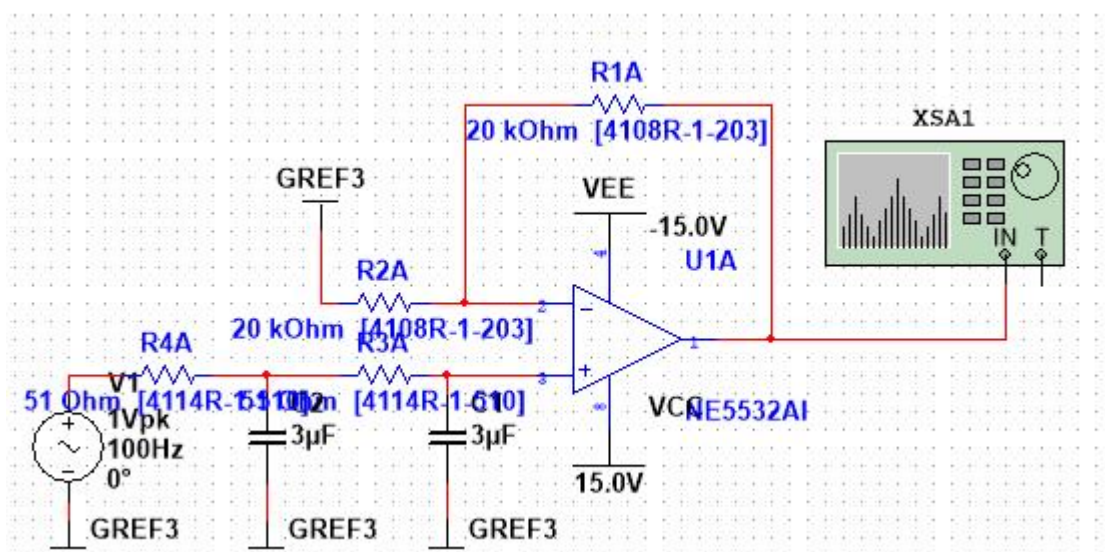

重点验收内容：滤波器设计图，演示滤波器的频率响应（波特图）。

3.4 双边带调制和相干解调系统的电路搭建

选择一组合理的模拟滤波器及相关系数，搭建双边带调制解调系统。
应包含原理图、核心参数设置截图、关键节点的波形图及原理分析（很重要）；
变换模拟滤波器类型和参数，观察信号波形和频谱的变化规律，判断不同滤波器的性能和复杂度。

（可选）调整载波频率，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

（可选）调整系统带宽，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

（可选）增加噪声，观察信号波形和频谱的变化规律。

原理分析

搭建一个 DSB 信号调制及其相干解调的电路系统可以使用乘法器和低通滤波器。下面是电路系统的原理以及通过变换模拟滤波器类型和参数观察信号波形和频谱变化的步骤：

1. DSB 信号调制原理：

将原始信号与载波信号相乘，即使用乘法器将两个信号相乘。

乘积信号的频谱在正负载波频率位置形成两个副本，即上、下边带。

上、下边带分别沿载波频率上下平移，并与载波频率相加，形成调制后的 DSB 信号。

2. 相干解调原理：

将调制后的 DSB 信号与同频率和同相位的参考信号相乘，即再次使用乘法器。

将乘积信号通过低通滤波器进行滤波，滤去高频成分。

过滤后的信号即为相干解调后的原始信号。

3. 观察不同模拟滤波器的性能和复杂度：

可以通过改变模拟滤波器的类型和参数来观察信号波形和频谱的变化，从而判断滤波器的性能和复杂度。以下是一些常见的滤波器类型和参数以及它们的特点：

无限脉冲响应（IIR）滤波器：

- 特点：具有无限长度的冲击响应，可以实现更陡峭的滤波特性。
- 设计参数：截止频率、滤波器阶数等。
- 性能和复杂度：性能好，但可能会引入不稳定性。

有限脉冲响应（FIR）滤波器：

- 特点：具有有限长度的冲击响应，稳定且易于设计。
- 设计参数：滤波器阶数、窗函数类型等。
- 性能和复杂度：性能较好，但可能需要更高阶数的滤波器来实现更陡峭的滤波特性。

通过改变滤波器的类型和参数，可以观察到以下变化：

- 截止频率的调整可以改变滤波器对高频成分的滤除程度。
- 滤波器阶数的增加可以实现更陡峭的滤波特性，但也导致滤波器的复杂度增加。

（可选）调整载波频率，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

调整载波频率：

- 原理：调整载波频率会改变信号的调制效果，包括带宽和频谱位置。
- 步骤：在电路系统中，改变载波频率的方法是改变载波信号的频率。可以逐渐增加或减小载波频率，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着载波频率的增加，调制后的信号的带宽也会增加。频谱图中，可以观察到频率分布在载波频率两侧的两个边带，其间的距离等于载波频率。

（可选）调整系统带宽，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

调整系统带宽：


- 原理：调整系统带宽会影响信号的频带范围和频率响应。
- 步骤：在电路系统中，调整系统带宽的方法是改变低通滤波器的截止频率。可以逐渐增加或减小截止频率，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着系统带宽的增加，调制后的信号在频谱中展宽，带宽增加，同时也可能出现更多的边带。频率响应也会相应地变得平坦或有一定的衰减。

（可选）增加噪声，观察信号波形和频谱的变化规律。

增加噪声：


- 原理：添加噪声会引入随机信号成分，并影响信号的质量和清晰度。
- 步骤：在电路系统中，可以通过引入噪声源来增加噪声。可以逐渐增大噪声的幅度，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着噪声的增加，调制后的信号会受到更明显的扭曲和失真，波形可能变得更加不规则。在频谱中，噪声会在整个频带内引入额外的功率，使信号的信噪比降低。

原理图

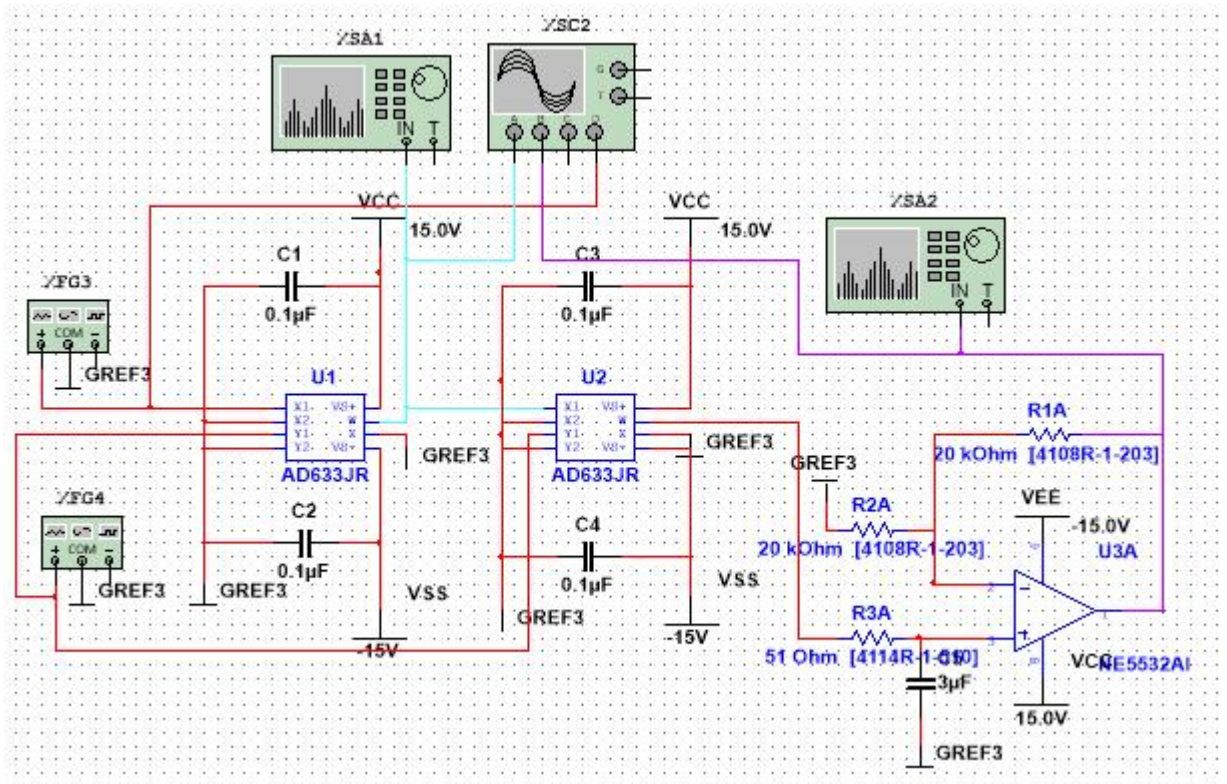


基带信号


载波

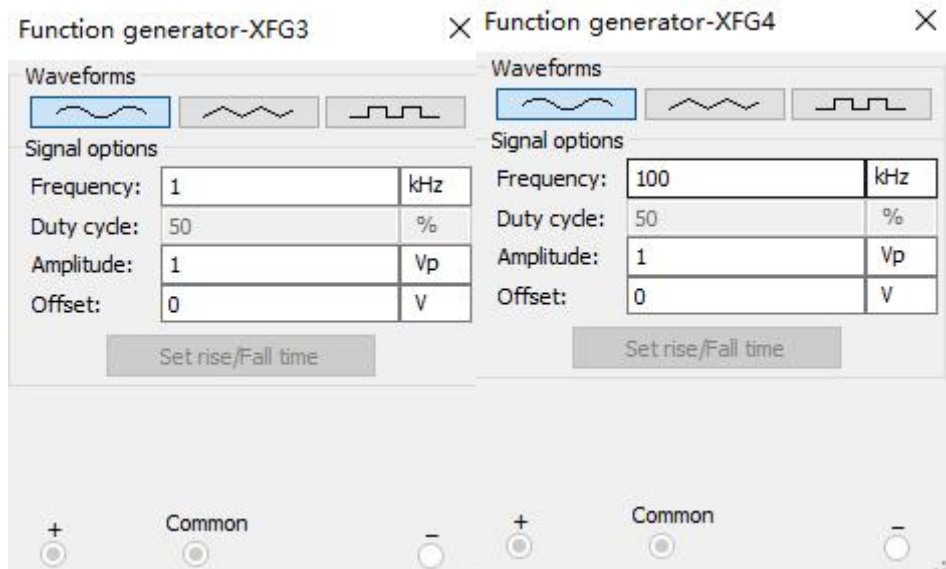


DSB 信号频谱

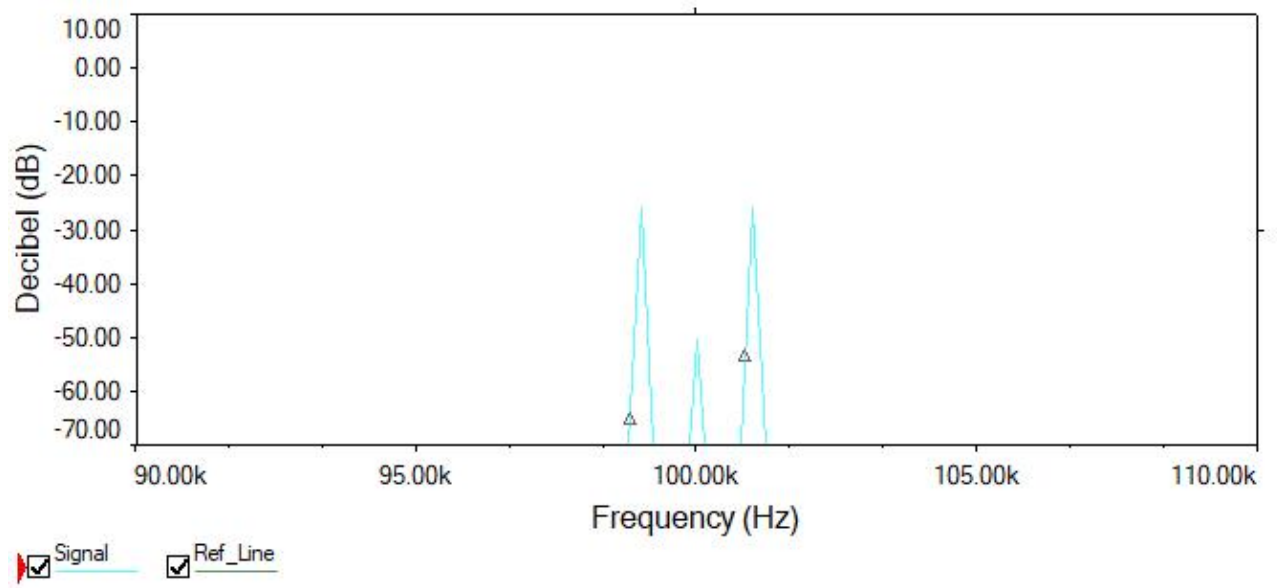


相干解调后频谱

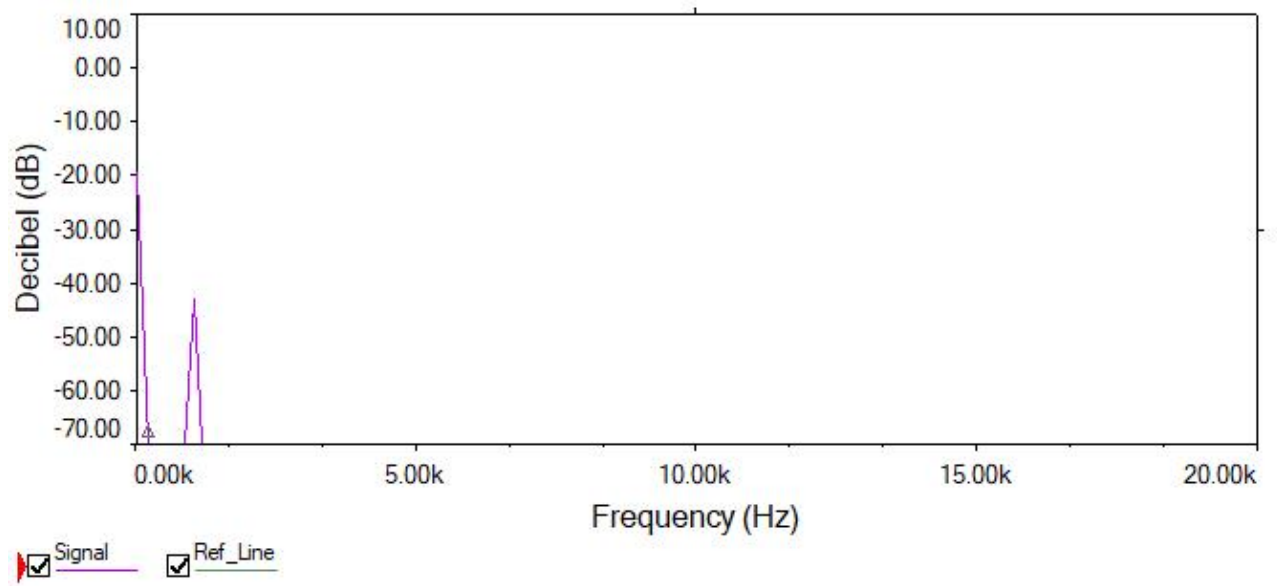


波形图

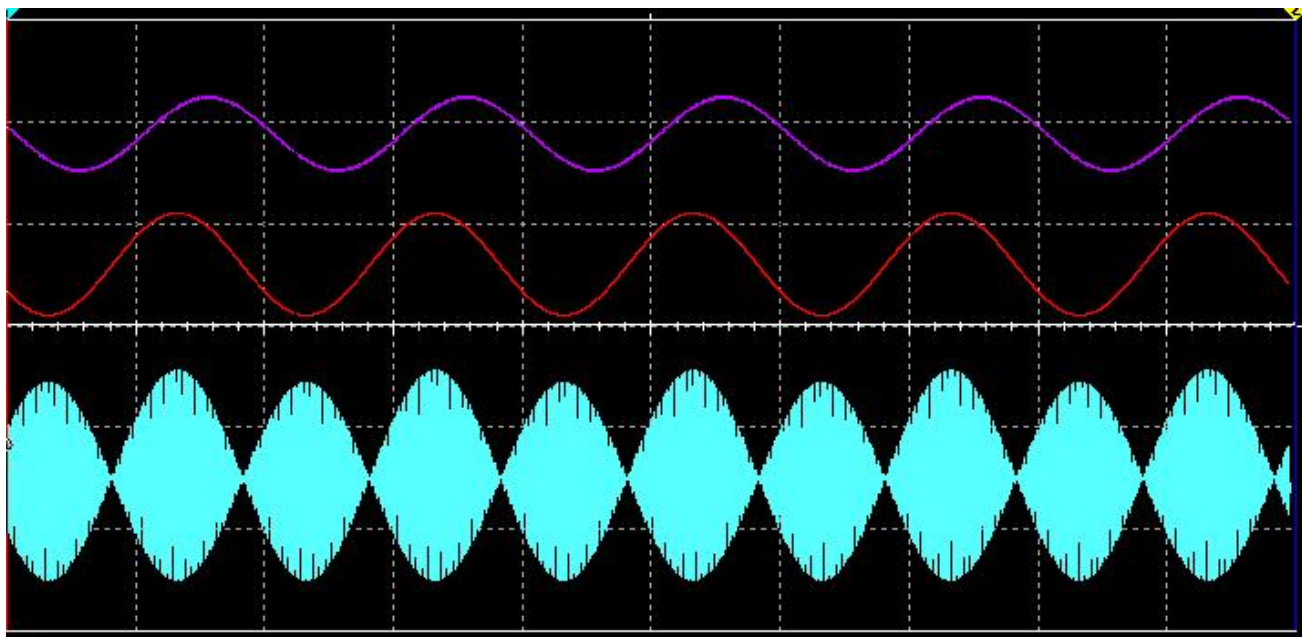


基带信号波形图

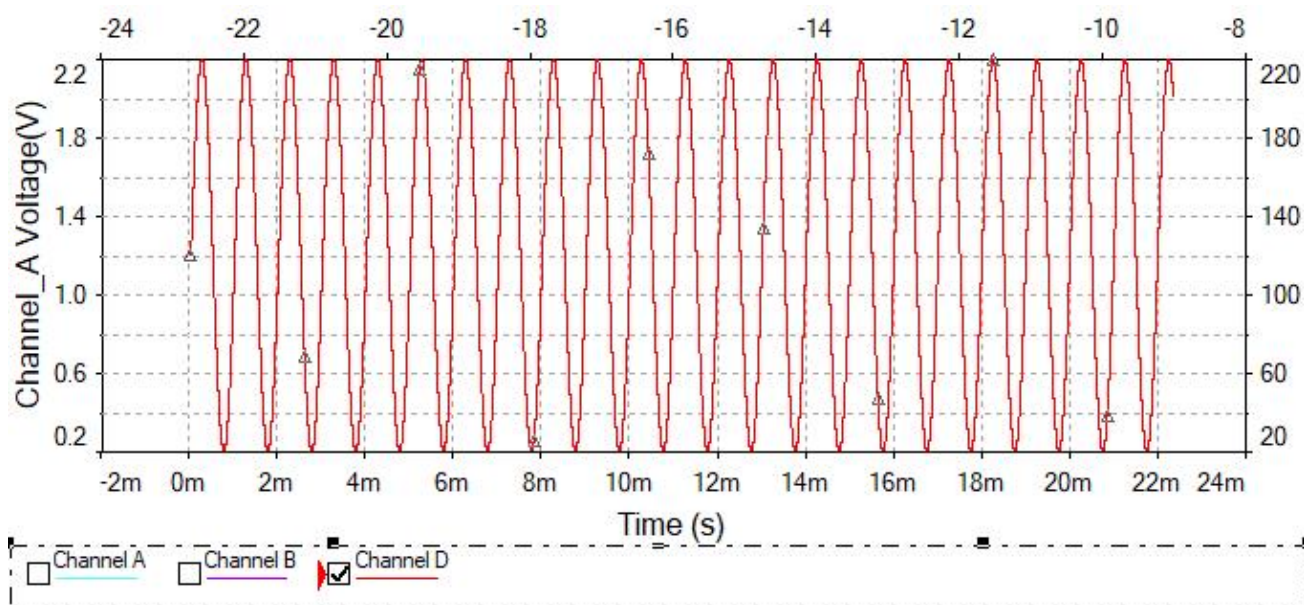

解调信号波形图

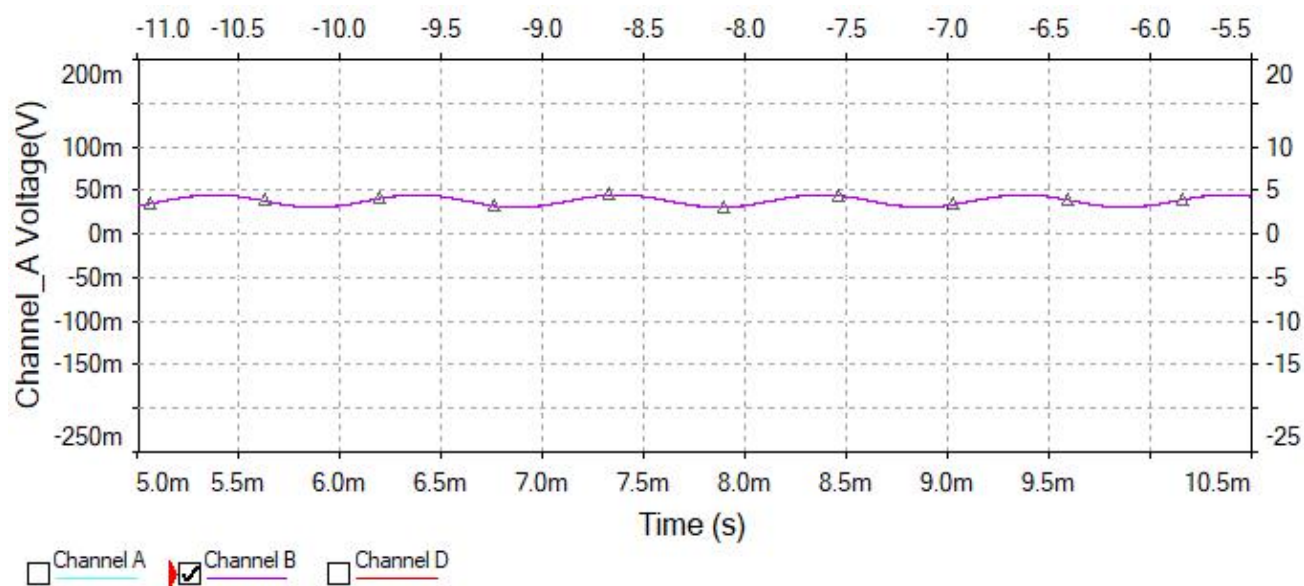

DSB 波形图

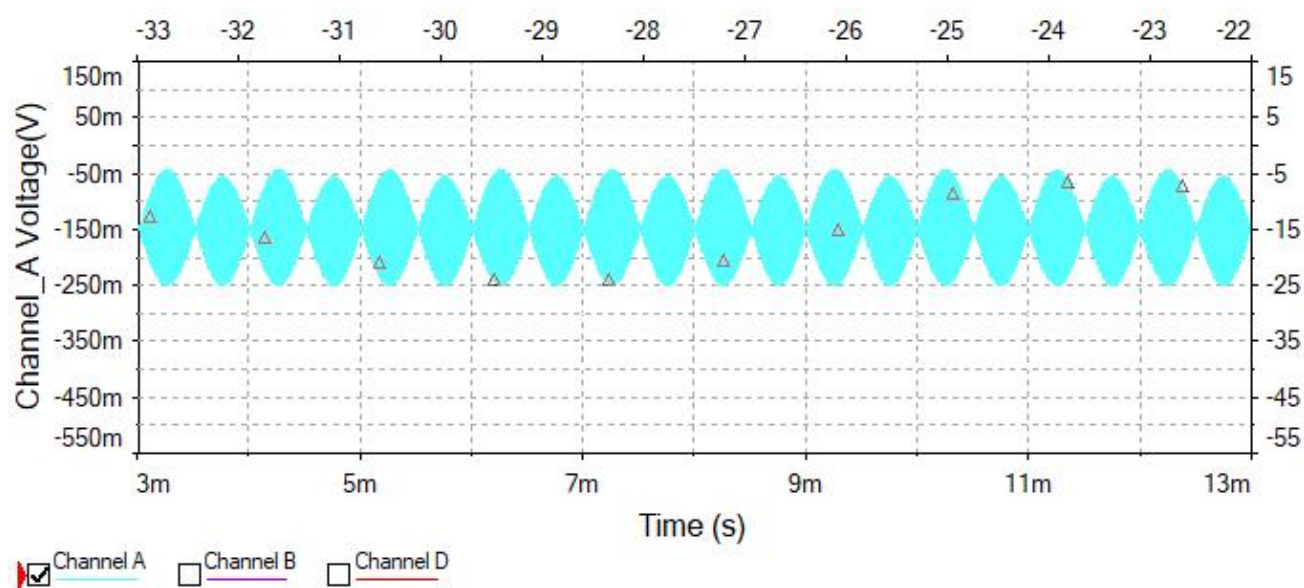

重点验收内容：完整系统框图，现场运行，解释实验结果。以周期性矩形脉冲或三角脉冲作为输入信号，演示和解释信号调制和解调之后的波形图和谱线图。（特别注意频谱仪的参数设置，要能正确显示所有谱线。）

3.5 单边带调制和相干解调系统

选择一组合理的模拟滤波器及相关系数，搭建双边带调制解调系统。

应包含原理图、核心参数设置截图、关键节点的波形图及**原理分析**（很重要）；

变换模拟滤波器类型和参数，观察信号波形和频谱的变化规律，判断不同滤波器的性能和复杂度。

（可选）调整载波频率，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

（可选）调整系统带宽，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

（可选）增加噪声，观察信号波形和频谱的变化规律。

原理分析

要搭建一个 SSB 信号调制及其相干解调的电路系统，可以使用乘法器和低通滤波器。下面是电路系统的原理以及通过变换模拟滤波器类型和参数观察信号波形和频谱变化的步骤：

1. SSB 信号调制原理：

- 将原始信号与载波信号相乘，即使用乘法器将两个信号相乘。
- 对乘积信号进行低通滤波，滤去或压制一个边带（上边带或下边带）。
- 过滤后的信号即为调制后的 SSB 信号。

2. 相干解调原理：

- 将调制后的 SSB 信号与同频率和同相位的参考信号相乘，即再次使用乘法器。
- 将乘积信号通过低通滤波器进行滤波，滤去高频成分。
- 过滤后的信号即为相干解调后的原始信号。

3. 观察不同模拟滤波器的性能和复杂度：

可以通过改变模拟滤波器的类型和参数来观察信号波形和频谱的变化，从而判断滤波器的性能和复杂度。以下是一些常见的滤波器类型和参数以及它们的特点：

- 无限脉冲响应（IIR）滤波器：

- 特点：具有无限长度的冲击响应，可以实现更陡峭的滤波特性。
- 设计参数：截止频率、滤波器阶数等。
- 性能和复杂度：性能好，但可能会引入不稳定性。

- 有限脉冲响应（FIR）滤波器：

- 特点：具有有限长度的冲击响应，稳定且易于设计。
- 设计参数：滤波器阶数、窗函数类型等。
- 性能和复杂度：性能较好，但可能需要更高阶数的滤波器来实现更陡峭的滤波特性。

性。

通过改变滤波器的类型和参数，可以观察到以下变化：

- 滤波器的带通范围可以影响 SSB 信号的边带滤除程度。
- 滤波器阶数的增加可以实现更陡峭的滤波特性，但也导致滤波器的复杂度增加。

根据所需的滤波效果，可以选择适合的滤波器类型和参数，平衡滤波器性能和复杂度，并观察信号波形和频谱的变化来判断滤波器的效果。

（可选）调整载波频率，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

调整载波频率：

- 原理：调整载波频率会改变信号的调制效果，包括带宽和频谱位置。
- 步骤：在电路系统中，改变载波频率的方法是改变载波信号的频率。可以逐渐增加或减小载波频率，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着载波频率的增加，调制后的信号的带宽也会增加。频谱图中，可以观察到频率分布在载波频率两侧的两个边带，其间的距离等于载波频率。

（可选）调整系统带宽，观察信号波形和频谱的变化规律，并分析其原理。

调整系统带宽：


- 原理：调整系统带宽会影响信号的频带范围和频率响应。
- 步骤：在电路系统中，调整系统带宽的方法是改变低通滤波器的截止频率。可以逐渐增加或减小截止频率，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着系统带宽的增加，调制后的信号在频谱中展宽，带宽增加，同时也可能出现更多的边带。频率响应也会相应地变得平坦或有一定的衰减。

（可选）增加噪声，观察信号波形和频谱的变化规律。

增加噪声：


- 原理：添加噪声会引入随机信号成分，并影响信号的质量和清晰度。
- 步骤：在电路系统中，可以通过引入噪声源来增加噪声。可以逐渐增大噪声的幅度，并观察调制后的信号波形和频谱的变化。
- 结果分析：随着噪声的增加，调制后的信号会受到更明显的扭曲和失真，波形可能变得更加不规则。在频谱中，噪声会在整个频带内引入额外的功率，使信号的信噪比降低。

原理图

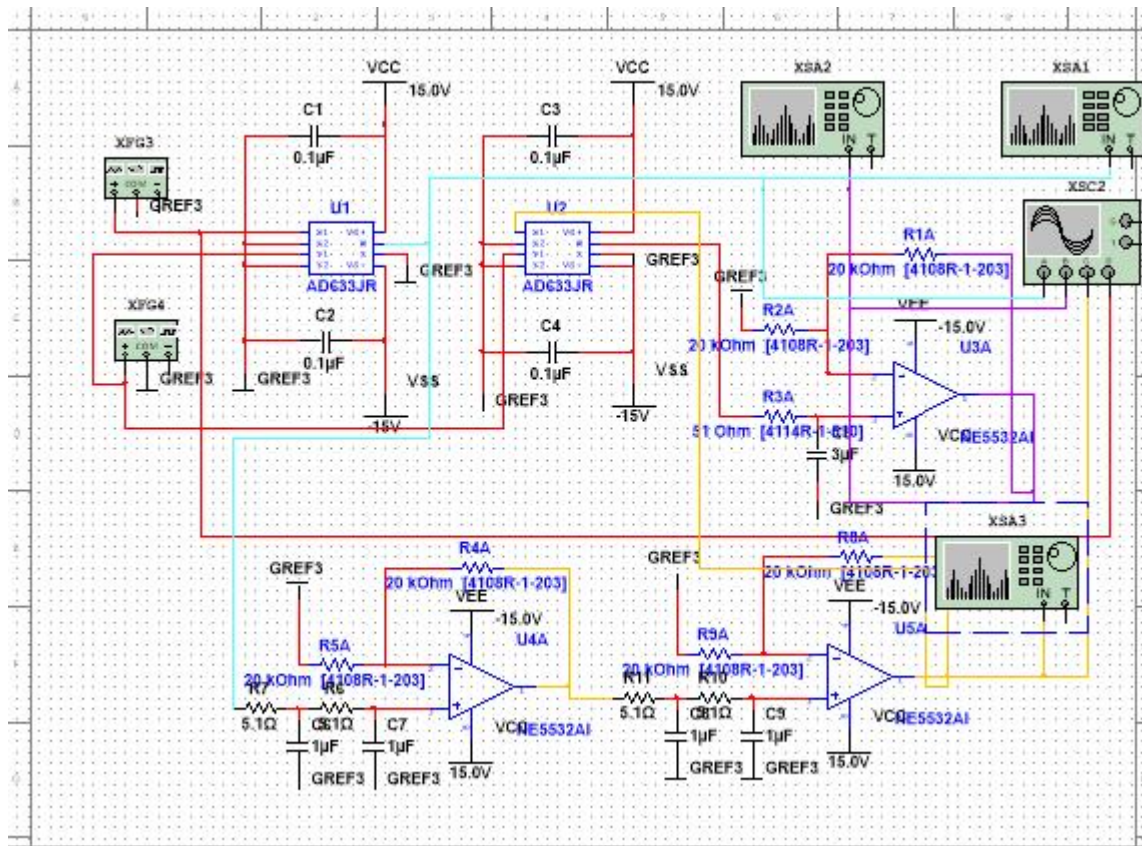


基带信号


载波

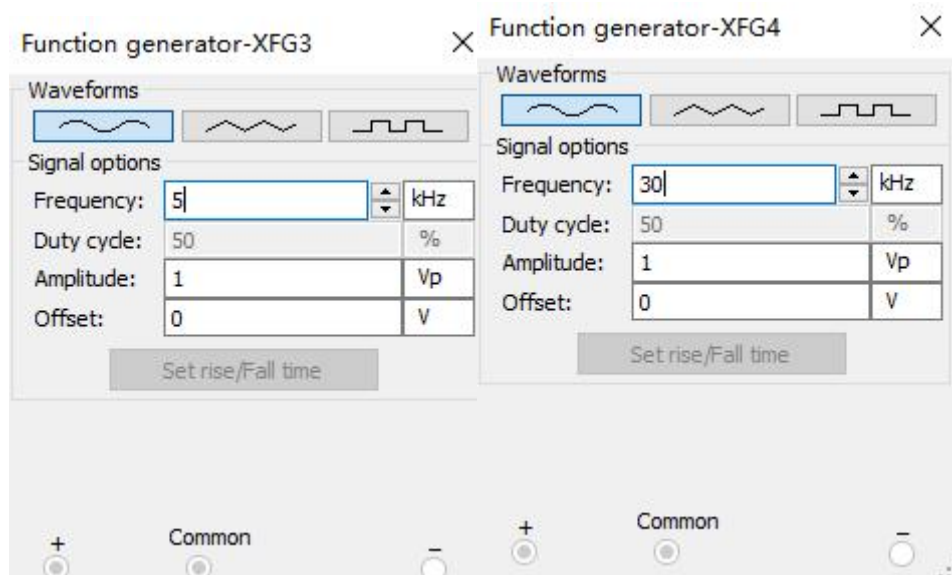


DSB 信号频谱

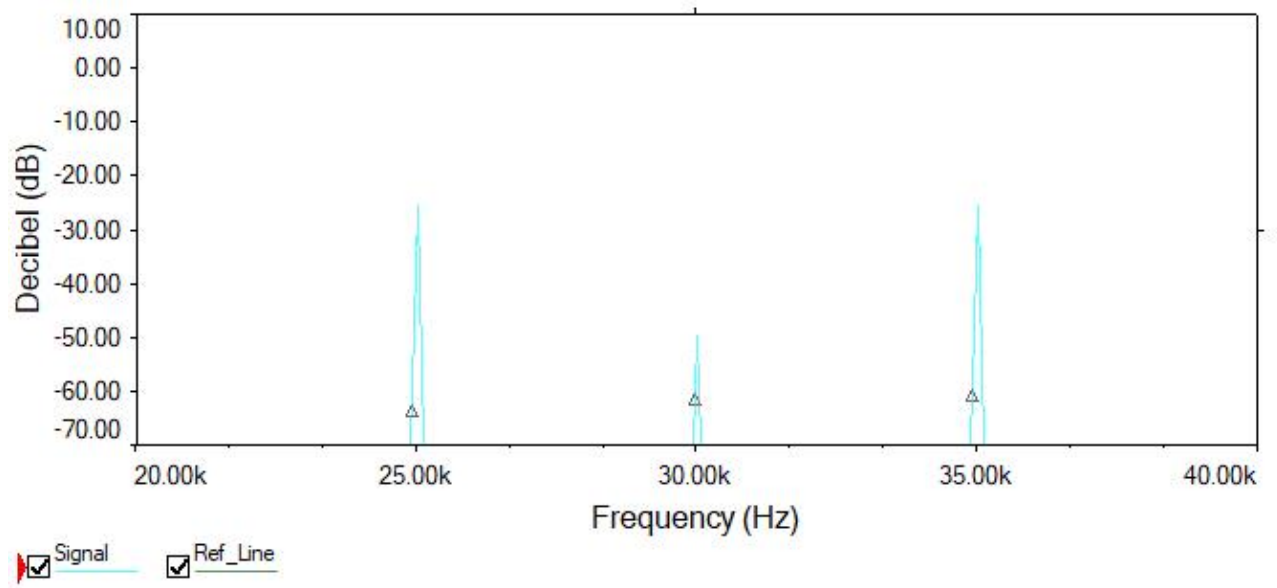


SSB 信号频谱

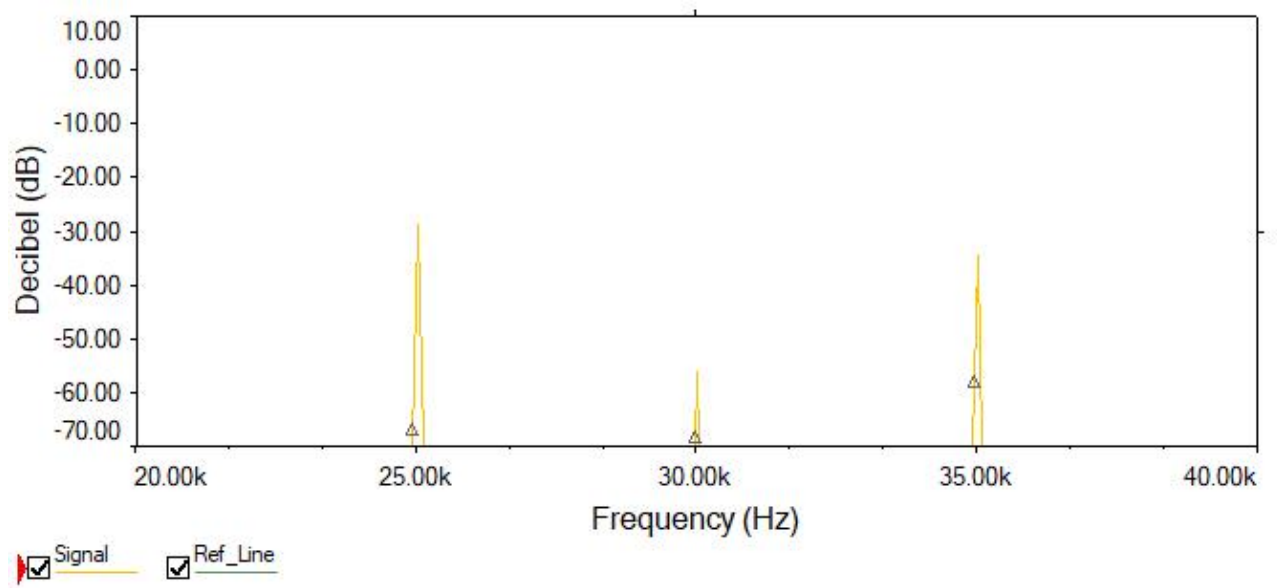

相干解调后频谱(基带信号 5kHz)

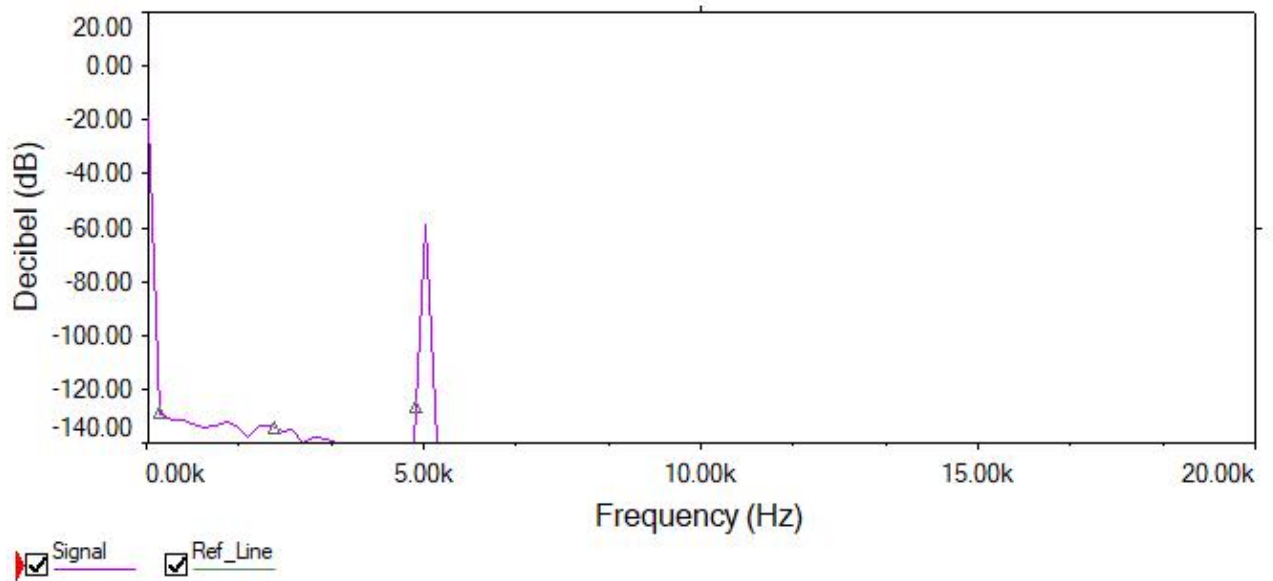

波形图（从上到下分别为 DSB 波、基带信号、解调输出、SSB 波）

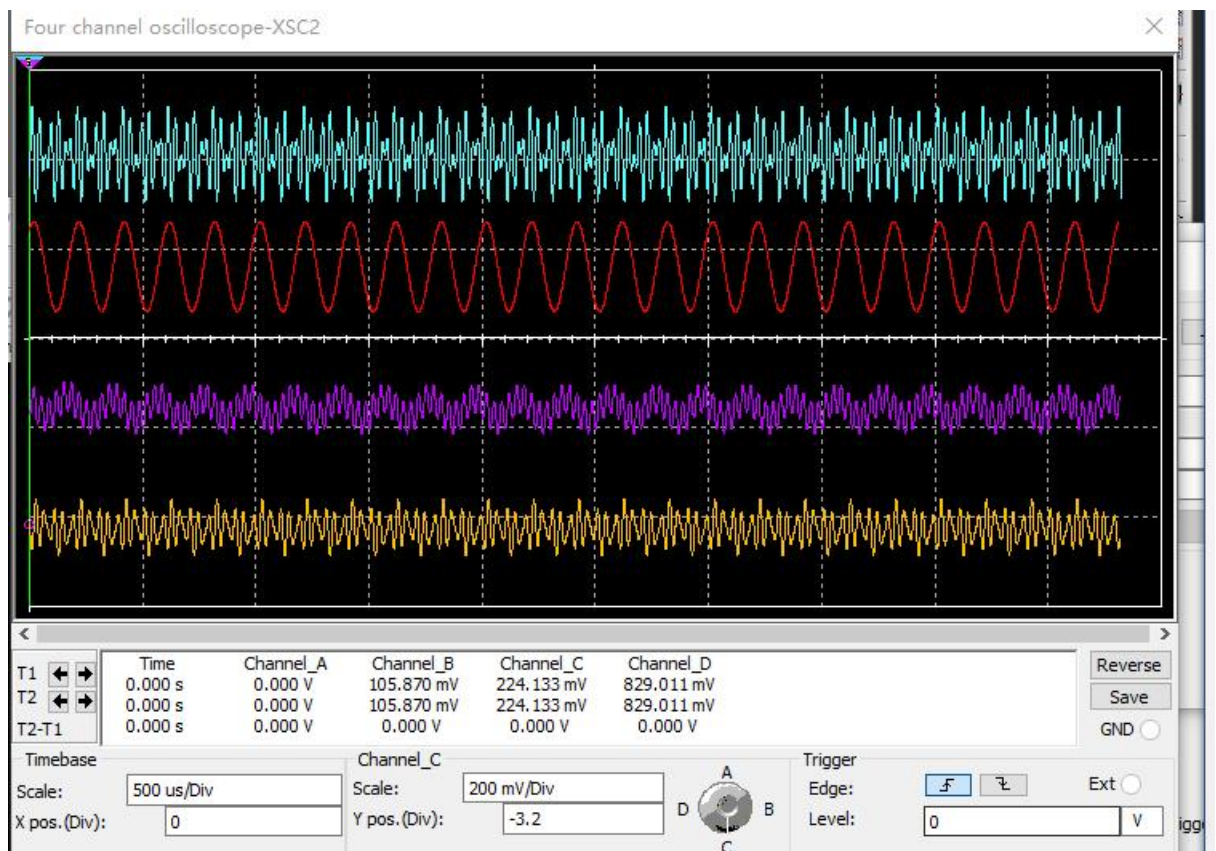

重点验收内容：完整系统框图，现场运行，解释实验结果。以周期性矩形脉冲或三角

脉冲作为输入信号，演示和解释信号调制和解调之后的波形图和谱线图。（特别注意频谱仪的参数设置，要能正确显示所有谱线。）

4 实验问题汇总及解决方案

问题：仿真收敛性错误

在进行电路仿真时，我经常遇到仿真收敛性错误的问题。这种错误可能会导致仿真结果不正确或无法得到有效的输出。

解决方案：

1. 检查电路连接：首先，我仔细检查了电路的连接是否准确。有时候，一个简单的连接错误就足以导致仿真无法收敛。确保每个元件都与正确的引脚连接，例如电源与地线的正确连接等。
2. 调整模拟参数：如果电路连接没有问题，我会尝试调整 Multisim 的模拟参数。我会逐步减小仿真时间步长、增加容许误差等参数，并观察仿真结果的变化。有时候，适当调整这些参数可以帮助仿真收敛。
3. 简化电路模型：对于复杂的电路，我会尝试简化电路模型，去除一些不必要的元件或连接。通过减少电路中的复杂性，有时候可以提高仿真的收敛性。
4. 使用适当的元件模型：Multisim 提供了多种元件模型，包括理想模型和实际模型。在处理某些特殊电路时，我会尝试使用更适合的元件模型，以获得更好的仿真结果。
5. 参考文档和在线资源：如果以上方法都无法解决问题，我会查阅 Multisim 的用户手册、官方文档或在线资源。这些资源通常提供了关于仿真问题和错误解决的详细指导，可以帮助我找到正确的解决方案。

5 总结和实验心得

本实验让我收获很大，动手能力增强的同时理论基础更加扎实，在此次实验中，我加深了对于电路知识的理解，而且锻炼了我的实验思维，可以拓展课本之外的能力，让自己不仅仅依靠书本上的知识发展自己的认知，我认为本课程极具教育意义，意义重大。