## 信号与系统实验报告(五)----复数与傅里叶级数

姓名: <u>杨承翰</u> 学号 <u>210210226</u> 班级: <u>通信 2 班</u>

实验日期: \_\_\_\_\_4.22 \_\_\_\_ 实验台号: <u>K405-21</u> 原始数据审核: \_\_\_\_\_\_

## 一、实验预习

(1) 证明欧拉公式  $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ 。

$$e^{j\theta}$$
的泰勒级数展开为  $e^{j\theta} = \sum_{n=0,2,...}^{\infty} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{n!} \theta^n + \sum_{n=1,3,...}^{\infty} j(-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{n!} \theta^n$ 

$$\cos(\theta)$$
的泰勒级数展开为  $\cos(\theta)=\sum_{n=0,2,...}^{\infty}(-1)^{\frac{n-1}{2}}\frac{1}{n!}\theta^n$ 

isin(θ)的泰勒级数展开为 isin(θ)=
$$\sum_{n=1,3,...}^{\infty} j(-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{n!} \theta^n$$

所以 
$$e^{j\theta} = cos(\theta) + isin(\theta)$$

(2) 傅里叶级数展开的条件是什么?

满足狄利克雷条件,即:

- (1) 在一周期内,连续或只有有限个第一类间断点;
- (2) 在一周期内, 极大值和极小值的数目应是有限个;
- (3) 在一周期内、信号是绝对可积的。
- (3) 写出周期 T、占空比为τ、幅值为 1 的双极性方波展开的傅里叶级数。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \left( \int_0^{\tau T} 1 dt + \int_0^{\tau T} (-1) dt \right) = 2\tau - 1$$

$$a_n = \frac{2}{n\pi} sin2\pi n\tau (n=1,2,3.....)$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos 2\pi n\tau) (n = 1, 2, 3.....)$$

## 二、实验记录与思考题


#### 问题 1

画出 XY 图波形图. 并说明 XY 图呈圆形的原因。

因为(cosx)^2+(sinx)^2=1

所以 x 坐标和 y 坐标的平方和始终为 1


所以 XY 图呈现圆形

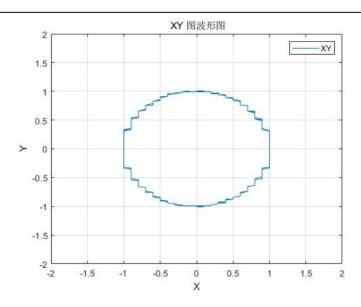

问题 2 以函数  $A\cos(\omega t + \theta)$ 的形式写出"f+g"的方程表达式。**用示波器测量并画出"f+g"的波形**,其是否与计算值相符?

因为和差化积公式 cosωt+cos(ωt+90)=√2cos(ωt+π/4)

所以幅值大概是 1.414, 测量值符合计算值

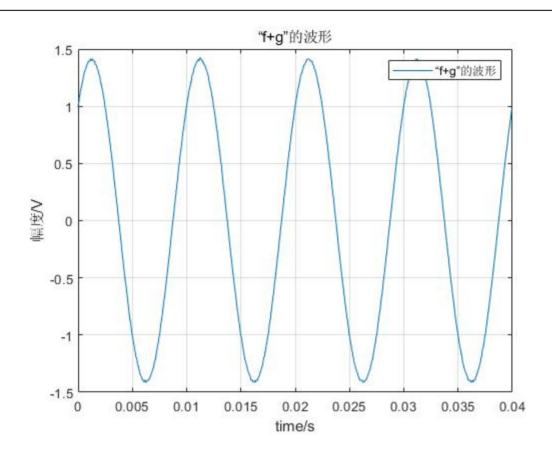

### 问题 3

保持接线不变,将相位设置为 0 度和 180 度,再设置为 0 度和-180 度。这些设置下,求和的输出信号是什么?为什么?

## 都是 0

因为 cosωt+cos(ωt+180)=cosωt-cosωt=0 cosωt+cos(ωt-180)=cosωt-cosωt=0

表 5.1 合成幅值读数

相位(度)	合成信号的幅值 (Vpk)	相位(度)	合成信号的幅值 (Vpk)
0	2.0180	210	-1.7592
30	1.7592	240	-0.9975
60	0.9976	270	0.0000
90	0.0000	300	0.9975
120	-0.9976	330	1.7592

150	-1.7592	360	2.0180
180	-2.0180		

#### 问题 4

观察表 5.1 中 Vpk 的规律,结合欧拉公式,推导合成信号"f+g"的方程。

Vpk=2cos(ωt+φ)

Φ即 DAC 信号相位

欧拉公式 e<sup>i</sup>ωt=cosωt+jsinωt

 $Vpk = cos(\omega t + \phi) + sin(\omega t + \phi + 90) = 2cos(\omega t + \phi)$ 

#### 问题 5

余弦波的十个谐波都设置为 1 后, 它的峰值振幅是多少?基波是奇函数还是偶函数?合成波是奇函数还是偶函数?

最大振幅 10V

偶函数

偶函数

#### 问题 6

正弦波的十个谐波都设置为 1 后,它的峰值振幅是多少?基波是奇函数还是偶函数?合成波是奇函数还是偶函数?

7.42V

奇函数

奇函数

#### 问题 7

上述两个观察到的平均值是多少? 你是如何测量的?

第一个测出是 0, 第二个是 0,把 fc 旋转到最左边测直流分量

 $f(t)=U\sin(wt)*\cos(wt)=U*1/2*\sin(2wt)$ 

第一个平均值 = 
$$\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt = 0$$

f(t)=Usin(3wt)\*cos(wt)

因为
$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta)]$$

f(t) = U\*1/2\*[sin4wt+sin2wt]

第二个平均值 =  $\frac{1}{T}\int_0^T f(t) dt = 0$ 

### 问题 8

上述两个观察到的平均值是多少? 你是如何测量的?

第一个测出是 2.03V. 第二个是 0. 把 fc 旋转到最左边测直流分量

 $f(t)=U\cos(wt)*\cos(wt)=U*1/2*[\cos(2wt)+1]$ 

第一个平均值 = 
$$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = 0.5U$$
 U=4V 时,符合平均值 2V

f(t)=Ucos(3wt)\*cos(wt)

因为
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]$$

f(t)=U\*1/2\*[cos4wt+cos2wt]

第二个平均值 = 
$$\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt = 0$$

### 问题 9

在乘法器系统功能定义的基础上,推导问题7或问题8中任意一次平均值的计算过程。

 $f(t)=U\sin(wt)*\cos(wt)=U*1/2*\sin(2wt)$ 

第一个平均值 = 
$$\frac{1}{T}\int_0^T f(t) dt = 0$$

f(t)=Usin(3wt)\*cos(wt)

因为sin acos 
$$\beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

f(t)=U\* 1/2\*[sin4wt+sin2wt]

第二个平均值 = 
$$\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt = 0$$

 $f(t)=U\cos(wt)*\cos(wt)=U*1/2*[\cos(2wt)+1]$ 

第一个平均值 = 
$$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = 0.5U$$

f(t)=Ucos(3wt)\*cos(wt)

因为
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]$$

f(t)=U\*1/2\*[cos4wt+cos2wt]

第二个平均值 = 
$$\frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) dt = 0$$

#### 表 5.2 傅里叶级数数据表

sine harmonic	直流幅值	直流幅值
(谐波次数)	(输入正弦波)(V)	(输入余弦波) (V)
1	0	0.93
2	0.27	0
3	0.93	0.45
4	0	0
5	0	0
6	0	0.95
7	1.94	0

### 问题 10

表 5.2 中测量值与计算值是否相符,举例说明。

相符

比如输出正弦波只有 2、3、7 次谐波存在直流分量,且基本符合 0.3、1、2V,其余均为 0V

输入余弦波只有 1、3、6 次谐波存在直流分量, 且基本符合 1、0.5、1V, 其余均为 0V

表 5.3 手动扫频仪数据表格

输入频率 (Hz)	可调低通滤波器 峰峰值(V <sub>pp</sub> )	直流分量 即:峰峰值 的一半 (V)	输入值 (谐波求和器cos; sin)	理论计算结果 (V)
1000	2.02	1.01	1 , 0	1
2000	0.60	0.30	0, 0.3	0.3
3000	2.20	1.10	0.5, 1	1.118
4000	0	0	0 , 0	0
5000	0	0	0, 0	0
6000	1.80	0.90	1, 0	1
7000	3.98	1.99	0, 2	2
直流输入	2.06	1.03		0.5

#### 问题 11

举例说明(3000Hz)直流分量的计算公式。

 $0.5\cos\omega T + \sin\omega T = 1.118\cos(\omega T + \theta)$ 

所以 3000HZ 直流分量的幅值理论上是 1.118V

#### 表 5.4 方波信号测量数据表(选做)

输入频率	直流分量(V)	归一化值(V)	理论计算(V)
(Hz)		リコー161国(V)	压化 / 异 (
1000	1.55	1	1
2000	0.00	0	0
3000	0.51	0.329	0.333
4000	0.00	0	0
5000	0.25	0.161	0.2
6000	0.00	0	0
7000	0.19	0.123	0.143
直流输入	2.499		2.499

### 问题 12 (选做)

将表 5.4 的测得的傅里叶级数系数与理论值相比较,是否测量与理论相符合。写出奇次谐波的系数的计算公式?

### 基本符合

对于奇次谐波, 按照公式计算

 $bn=2E/n\pi(n=1,3,5,...)$ 

测量出的值与理论计算值基本符合

### 问题 13 (选做)

解释表 5.4 中有些谐波分量几乎为 0 的原因?

对于偶次谐波

根据公式计算 bn=0 (n=2,4,6,...)

所以偶次谐波分量几乎为零

## 问题 14 (选做)

能在占空比为 20%的方波中检测到偶次谐波吗?

能,对于占空比 20%的方波

 $a_n = \sin 2\pi n \tau (n = 1, 2, 3, ....)$ 

 $b_n=(1-\cos 2\pi n\tau)(n=1,2,3.....)$ 

当 n 为偶数时, an 和 bn 不恒为 0

### 三、实验过程与数据分析

(可以写实验中遇到的问题及解决方式,以及叙述具体实验过程,记录实验数据在原始数据表格,如需要

引用原始数据表格、请标注出表头、如"实验记录见表 2-\*")

#### 1.欧拉公式

打开 SIGEX 程序,使用 Lab7 选项卡进行实验,如图 5.2。在这个选项卡中,示波器(Scope)和 XY 图(XY Graph)中波形是根据示波器探头的实测信号显示的,相量图是根据 DAC-1、DAC-0 的信号输出绘制的极坐标图。相量图(PHASOR DIAGRAM)可以计算输出信号(f+g)的向量和幅度信息,跟输入信号 DAC1 和 DAC0 的幅度和相位(Reference Amplitude、Phase)有关。Lab7 选项卡中,Reference Amplitude 表示 DAC 输入信号的幅值(Vpk),范围:0~10,phase 表示 DAC 输入信号初相位,范围:0~360。

Phase follow 按钮表示相位跟随,当按钮上绿灯亮起时表示相位跟随开启。 打开"Phase follow"模式之后,DAC-0 信号的相对相位将自动设置为 DAC-1 信号相位的负值。即,这两个信号将变成"共轭"信号,两个相量关于实轴对称。 改变 DAC-1 的相位设置,观察相量图所示的相量相对运动,这两个矢量的和将落在实轴上。

按照图 5.3 接线, 将 CH1 示波器引线连至 DAC-1 输出, 将 CH0 连至 DAC-0 输出, 各项参数的设置如下:

- ①DAC1:参考幅值 = 1;相位 = 0度;
- ②DAC0:参考幅值 = 1;相位 = -90 度。

### 更改设置如下:

- ①参考幅值 DAC1 = 1; 相位 = 0 度;
- ②参考幅值 DAC0 = 1; 相位 = 90 度。

保持 CH1 示波器引线与 DAC1 输出相连,将 CH0 示波器引线移至加法器 "f+g"的输出。观察两个正弦波的和。

已知正弦波是两个互为共轭的复指数函数之和,可以用实验板显示这些共轭信号,设置如下:

- ①将 phase-DAC1 下面的相位跟随按钮"Phase follow"开关打开(绿灯亮);
- ②参考幅值 DAC1 = 1、参考幅值 DAC0 = 1。

将示波器引线 CH1 连至 DAC1,将示波器引线 CH0 连至加法器输出"f+g"。 改变相位(phase-DAC1)的设置,从 0 开始,以 30 度为步进,逐渐增大至 360 度,观察并记录合成信号"f+g"的幅值( $V_{pk}$ )。**注意**:请观察相量图(PHASOR DIAGRAM),当所得到的信号落在负平面(即左半平面)的时候,将幅值记为负值。将测量数据记录在表 5.1 中。

#### 2.用正弦波和余弦波构造波形

一个简单的相位为零的余弦波形可以表示成:

 $f(t)=\cos(wt)$ 

频率为 n 倍的余弦波形可以简单地表示成:

f(t)=cos(nwt)

周期信号可以进行傅里叶级数展开,具有谐波性。利用 Lab8 选项卡中的"谐波求和器"(HARMONICS SUMMER)来观察并求基频信号(即 n=1 的情况)的多路谐波,如图 5.4。

Lab8 选项卡中,左侧 SCOPE-X8 为示波器,示波器下面的 sine harmonic(正弦谐波)表示谐波次数,sine phase(相位)表示初始相位。

Lab8 选项卡中,右侧是仿真的"谐波求和器"(HARMONICS SUMMER),显示的是谐波叠加后的波形,只与参数设置相关,与示波器探头的测量值无关。波形显示窗口的下面两行参数,设置的分别是正弦波、余弦波的基波和九个谐波的振幅,可以在数值输入控件输入每个正弦曲线的振幅,范围: 0~10。"谐波求和器"(HARMONICS SUMMER)左下角,有一个"to DAC-0"按钮开关,按钮上绿灯亮起时表示该波形通过 DAC-0 通道输出。

使用 Lab8 选项卡进行实验,把选项卡右侧所有正弦波的幅值设置成 0,将 余弦组基波 (n=1) 的幅值设成 1,其它的谐波全都设置成 0。然后,依次从余弦波二次谐波到十次谐波,将其幅值设置改成 1。在改变设置的过程中,请注意合成信号是如何变化的。

改变参数,把所有余弦波的幅值设置成 0,同时把正弦波的幅值从一次谐波 6 到十次谐波依次设置成 1。在改变设置的过程中,请注意合成信号是如何变化的。

### 3.傅里叶级数

(1) 乘法器系统。

利用实验板构建一个乘法器系统:假设图 5.5 中乘法器及可调低通滤波器 (Tunable LPF) 两个模块共同组成了这个乘法器系统。系统输入是 X、Y 两路信号,系统输出是 XY,系统功能是对输入信号进行乘法计算。通过调节 Tunable LPF 的 Gain (增益)来调节上述乘法器系统的增益,使得 X、Y 经过系统后得到的是没有损耗或放大的 XY。具体方式是:

使用 Lab8 选项卡进行实验,按照图 5.5 接线,将 sine harmonic 值设置成 1, sine phase 设置成 0, "to DAC-0"按钮开关关闭。

分别通过 CH0 通道观察 DAC-1,CH1 通道观察 Tunable LPF 的输出端(out),将 Tunable LPF 的  $f_c$ (中心频率)顺时针旋到最右,调节 Tunable LPF 的 Gain(增益)使 Tunable LPF 的输出等于 DAC-1 的输出幅值,即 CH1 与 CH0 的峰峰幅值保持一致均为  $V_{pp}=4V_c$ 

此时,DAC-1 输出的是一个正弦波,DAC-0 输出的是一个余弦波。此时 Tunable LPF 的输出平均值是多少? 将 sine harmonic 设置成 2,再观察 Tunable LPF 的输出,此时平均值是多少?

将 sine harmonic 值设置成 1, sine phase 设置成 90。此时, DAC-1 和 DAC-0 的输出都是余弦波,接线如图 5.5 不变。此时, Tunable LPF 的输出平均值是多少?将 sine harmonic 设置成 2,再观察 Tunable LPF 的输出,此时平均值是多少? (2)加入直流分量。

经过上述实验,可以观察到乘法器系统的输出尽管有奇函数或偶函数,但是输出波形均关于 X 轴对称。于是,在接下来的实验中,将加入一个直流偏置,即将 sine phase 设置成 0, sine harmonic 值保持不变仍然为 1, 并将"to DAC-0"按钮打开,其他谐波幅值参数设置如下:

- ①余弦幅值: 1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0;
- ②正弦幅值: 0, 0.3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0;
- ③直流电平(DC LEVEL): 0.5。

此时, DAC-0 输出的波形公式可用

来表示, 其中 N=10, an 表示余弦幅值, bn 表示正弦幅值, n 为 1~10 的自然数。

用示波器 CH0 接地(GND),CH1 观察 Tunable LPF 的输出信号,将 Tunable LPF 的 fc(中心频率)逆时针旋到最左,此来模拟滤除高频谐波留下直流分量的过程。从 1 开始设置 sine harmonic 的值,记录乘法器系统输出波形的直流幅值(此时输入为正弦波),并填入表 5.2。每次观察时有可能须根据实际测量值调节示波器的参数。

然后, sine phase 设置成 90, 这样就将正弦波改成了余弦波(sin(wt + 90) = cos(wt)),保持其他设置不变。从 1 开始设置 sine harmonic 的值,记录乘法器系统输出波形的直流幅值(此时输入为余弦波),并填入表 5.2。

(3) 手动扫频信号分析仪。

在接线图 5.5 的基础上,将乘法器系统 X 输入端连到信号发生器输出端 (FUNC OUT)。利用 Lab8 中的谐波求和器构建任意的波形,同时,启动函数信 8 号发生器、设置如下:

- ①余弦幅值: 1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0;
- ②正弦幅值: 0, 0.3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0;
- ③ 直流电压: 0.5:
- ④打开"to DAC-0"开关:
- ⑤函数信号发生器:频率设为 1000Hz,幅值设为 4Vpp,选择正弦波。两个输入信号本身就是相对漂移的,那么其乘积也会缓慢的变化。由于乘积曲线在不断变化,那么它总会穿过感兴趣的测量点。这些点是乘积曲线上持续出现的极大值点和极小值点,每个周期出现两次。将这些极值取平均,就能得到直流分量。

改变函数信号发生器的频率,从 1000Hz 到 7000Hz, 步进量为 1000Hz。记录直流输出的值, 填入表 5.3。测量方式是测量极大值和极小值(即峰峰值), 然后除以 2 得到直流分量。

### 四、实验体会与建议

本实验让我收获很大,动手能力增强的同时理论基础更加扎实。